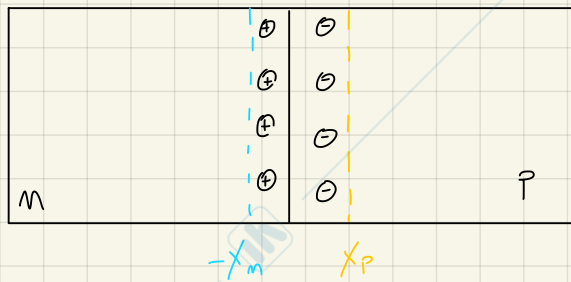


# Diodi

Operazione 1

φ Potenziale di Built-in (il P.T. che c'è qua)



$P: 10^{16} \frac{\text{at}}{\text{cm}^3} (n) N_D$   
 $B: 10^{14} \frac{\text{at}}{\text{cm}^3} (p) N_A$

1) concentrazioni portatori minoritari nel lato P e n

legge di azione di massa  $p_n = n_i^2$  del materiale


P)  $p \approx N_A = 10^{14}$        $n = \frac{n_i^2}{p} = 10^6$

n)  $n \approx N_D$        $p \approx \frac{n_i^2}{n} \approx 10^4$

2) determinare il potenziale di B

$\phi = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \approx 0,599 \text{ V}$  ↑ Potenziale Built-in

3) valore massimo del campo elettrico

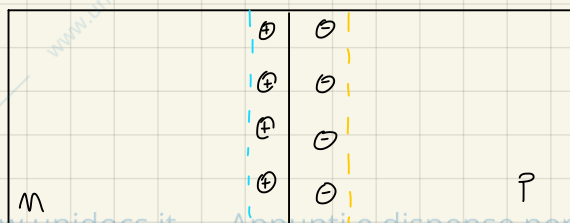

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$

$E_{max}$ 

$$\bar{E}_p(x) = \frac{-qN_A}{\epsilon} x + \frac{qN_A}{\epsilon} x_p$$

con  $\bar{E}_p(0) = 0$ 

$$E_m(x) = \frac{qN_A}{\epsilon} x + \frac{qN_D}{\epsilon} x_m$$

 $N_A x_p = N_D x_m$ 

$$\psi = \frac{q}{2\epsilon} (N_D x_m^2 + N_A x_p^2)$$

$$x_m = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \psi \frac{N_A}{N_D} \frac{1}{N_A + N_D}}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \psi \frac{N_D}{N_A}}$$

$$x_m = 0,028 \mu\text{m}$$

$$x_p = 2,8 \mu\text{m}$$

$$E_{max} = 4,23 \cdot 10^3 \text{ V/cm}$$

4) w spessore della regione di sv

$$1 \cdot V_A = 0$$

$$2 \cdot V_A = 0,2 \text{ V}$$


$$3 \cdot V_A = -0,5 \text{ V}$$

$$W = x_p + x_m =$$

$$1) = 2,828 \mu\text{m}$$

$$2) = 2,3 \mu\text{m}$$

$$3) = 3,8 \mu\text{m}$$

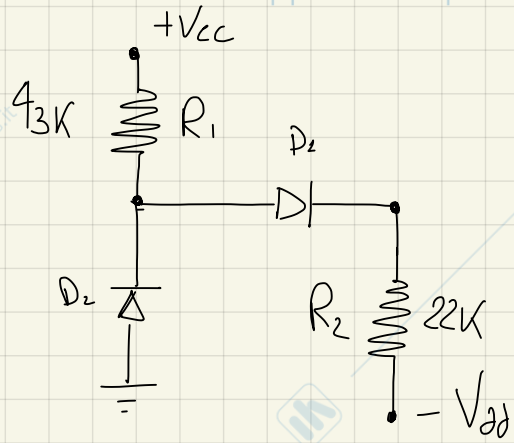


$$V_{cc} = 6V$$

$$V_{dd} = 9V$$

$$V_{on} = 0,75V$$

ipotizziamo che entrambi i diodi accesi:

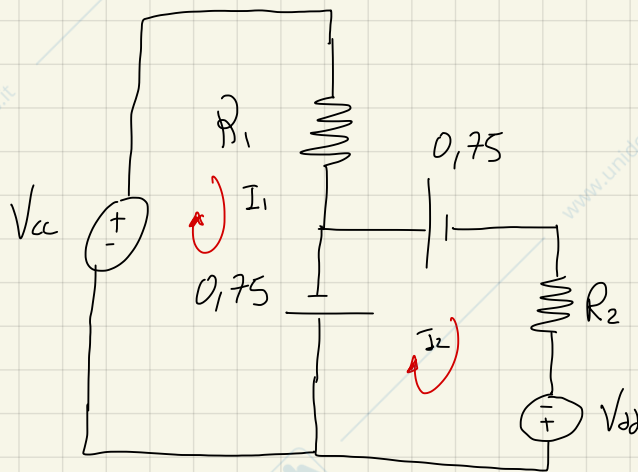

$$V_{cc} - R_1 I_1 + V_{on}$$

$$I_1 = \frac{V_{cc} + V_{on}}{R_1}$$

$$V_{dd} - 2 V_{on}$$


$$I_2 = \frac{V_{dd} - 2V_{on}}{R_2}$$

$$I_{D1} = I_1 =$$

$$I_{D2} = I_2 - I_1 = 185 \mu A \quad = 0$$

Allora l'HP inizia entrambi i diodi conduzione alternando con i

### modello del diodo Pivè accorciato:

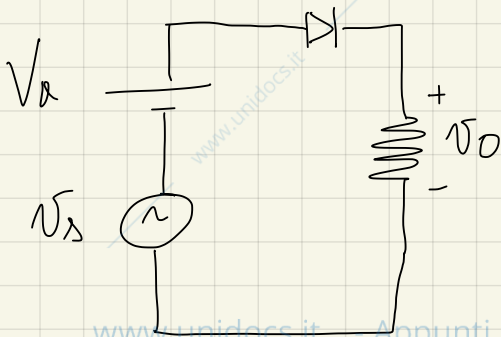

$$V_a = 12V$$

$$I_s = I_s \text{ nM (WT)}$$

$$V_s = 0,2V$$

$$R_L = 2k\Omega$$

$$V_{on} = 0,6V$$


$$R_f = 10\Omega$$

$$n = 2$$

$$V_o(t) = V_o + v_o(t) \quad \text{facciamo quindi}$$

$$= 11,4 \text{ V} + 0,199 \text{ rem (art) V}$$

①

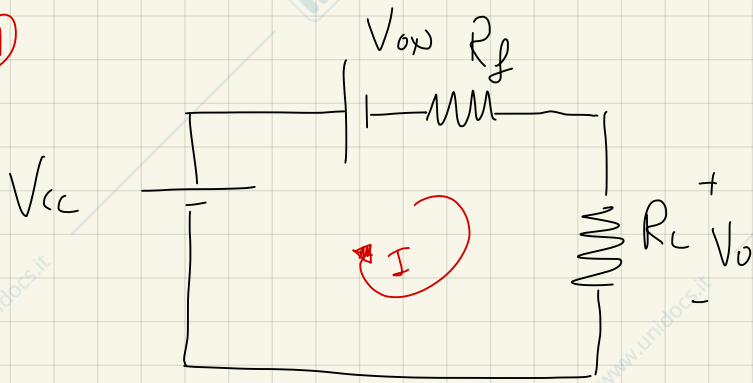

$$I = I_Q = \frac{V_{CC} - V_{OQ}}{R_f + R_L}$$

$$V_o = R_L I = 11,4 \text{ V}$$

②

Per piccoli segnali

conosciamo il punto di lavoro ci calcoleremo  
maggiore approssimazione


$$r_d = \frac{1}{g_d}$$

$$g_d = \left. \frac{d i_D}{d V_D} \right|_Q$$

$$g_d = \left. \frac{d}{d V_D} \left( I_S \left( e^{\frac{V_D}{2V_T}} - 1 \right) \right) \right|_Q = \frac{I_S e^{\frac{V_D}{2V_T}}}{2V_T}$$


$$r_d = \frac{2V_T}{I_Q} \approx 9 \Omega$$

Per il piccolo segnale il diodo è un

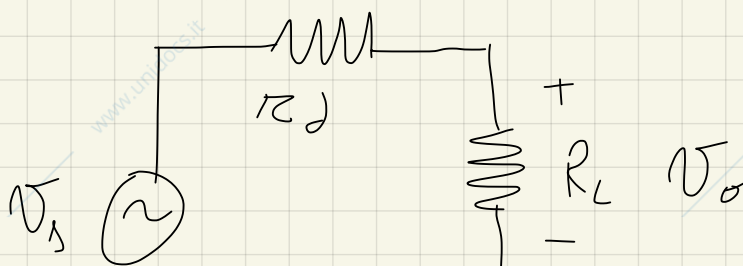

$$V_o = V_s \frac{R_L}{R_L + r_d}$$

## Zener

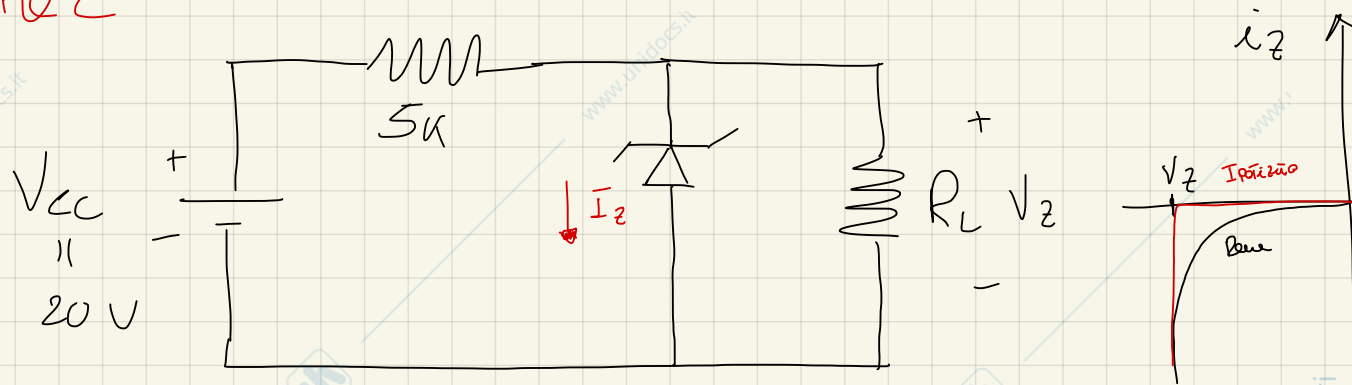

$R_{min}$

$$\bar{I}_S = I_Z + \bar{I}_L$$

$$\bar{I}_Z = \bar{I}_S - \bar{I}_L = \frac{V_S}{R_S} - V_Z \left( \frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_L} \right) > 0$$

COM  
un unico  
il regolatore