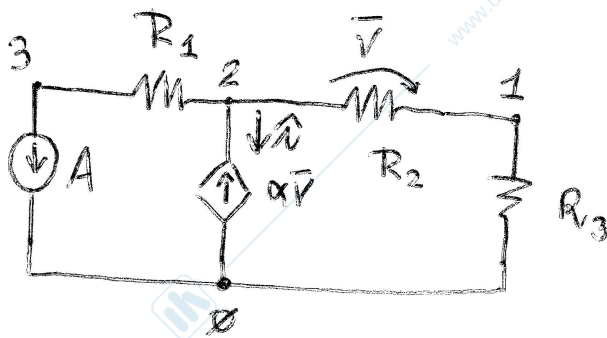
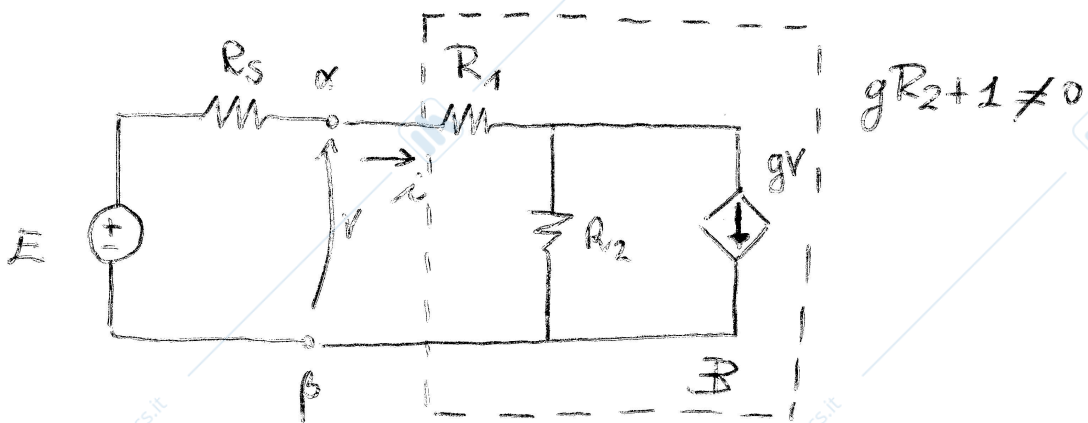


Determinare i parametri del circuito equivalente di Norton ai morsetti α e β .
 Per quali coppie (α, c) tale circuito non è definito?



determinare la corrente \hat{i}
 in funzione dei potenziali di nodo
 risolvendo il circuito con il
 metodo dell'analisi nodale



determinare g affinché ne
 massima la potenza
 assorbita dal bipolo \mathbb{B}