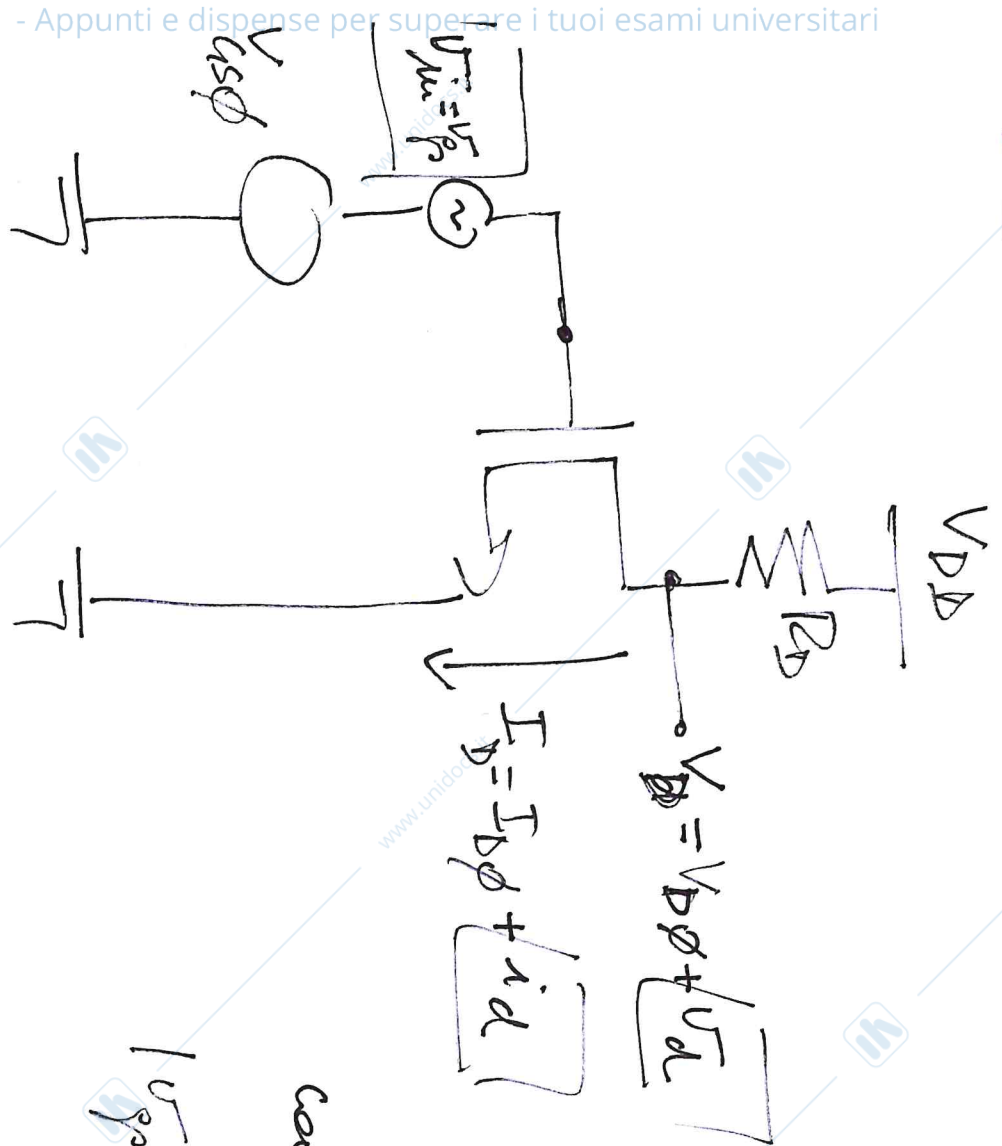


STADNO SOURCE A MASSA - Sintesi.





$$v_D = (-g_m R_D) \cdot v_{gs}$$

$$A_V = \frac{v_D}{v_{gs}} = (-g_m R_D)$$

$$g_m = 2k (V_{GS\phi} - V_T)$$

Cond. "piccolo segnale"

$$|v_{gs}| \ll 2 (V_{GS\phi} - V_T)$$

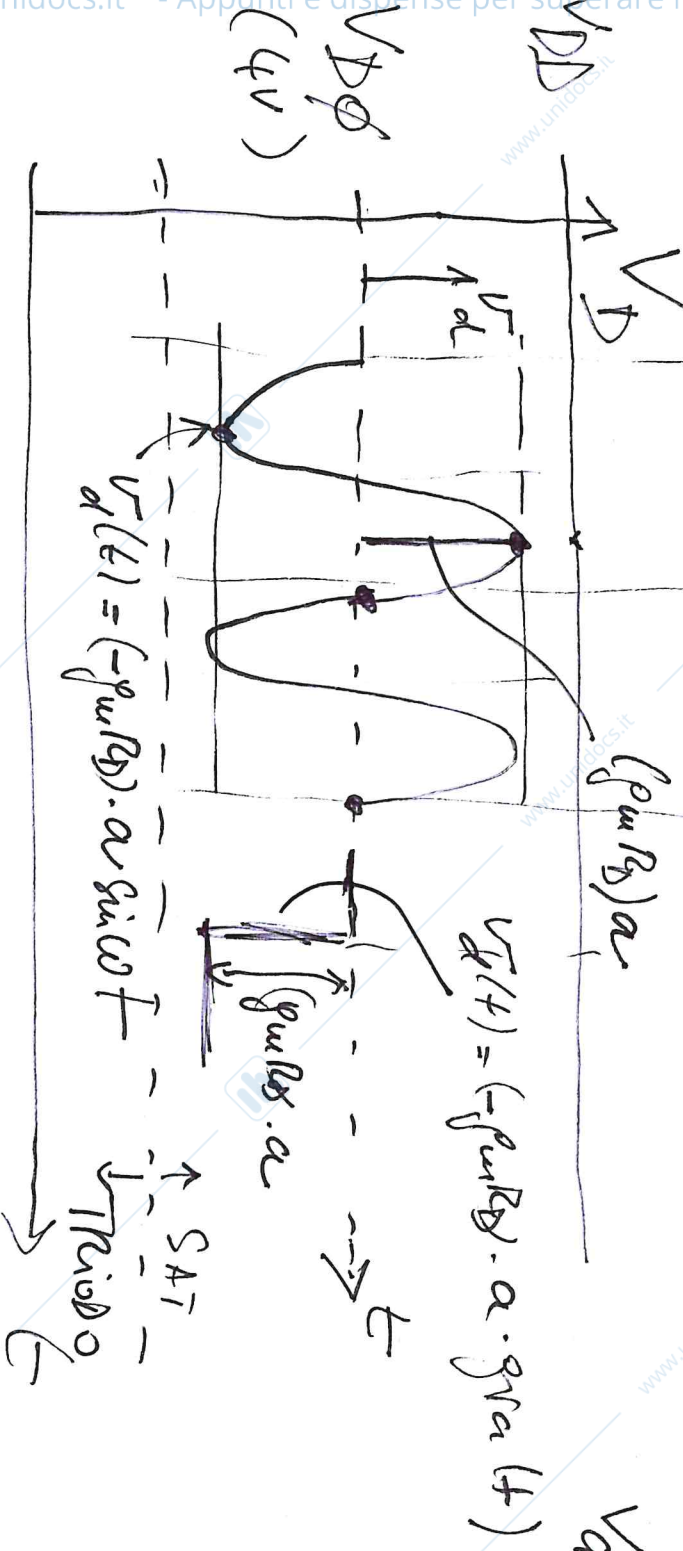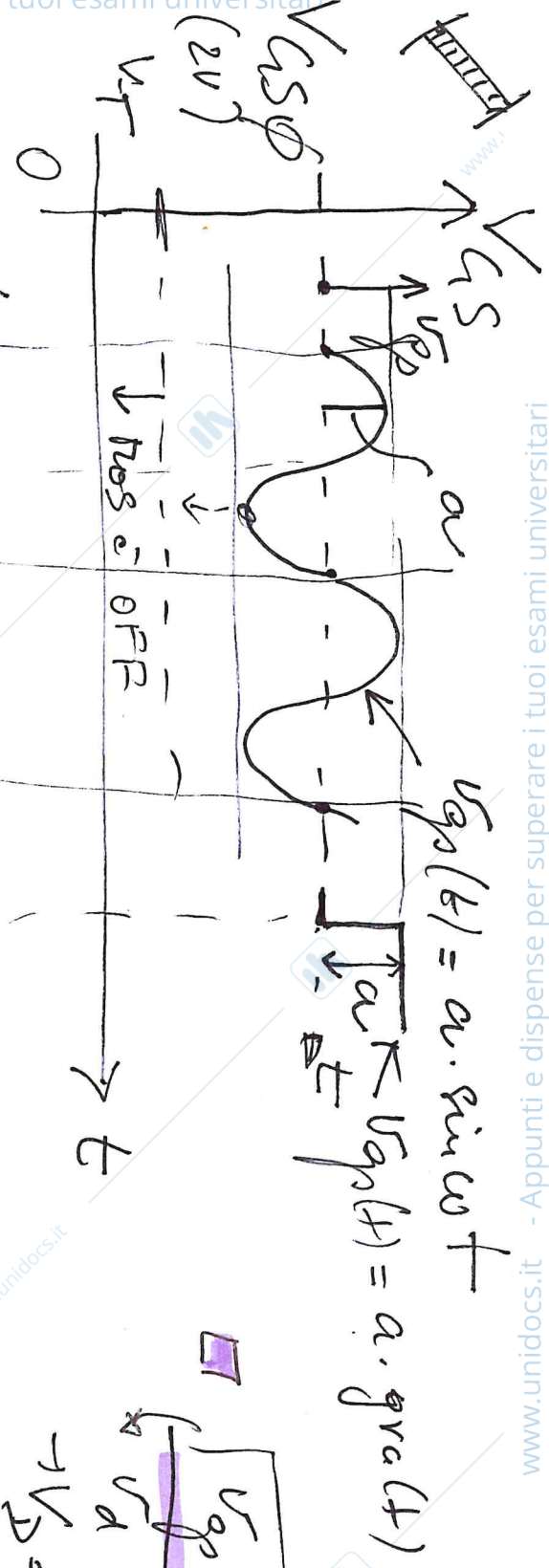

V_{gp} NEGATIVA

$V_D = V_{D0} + V_d$ CRASCE

$V_{GS} = V_{GS0} + V_{gp}$ $\geq V_T$

MOS OFF.

CONDIZIONE CIRCUITO

Per $V_{gp} = -(V_{GS0} - V_T)$

Uniti: V_{gp} POSITIVA $\rightarrow V_D$ NEGA $\rightarrow V_D = V_{D0} + V_d$ DECRESC

$V_{GS} = V_D \Rightarrow V_{GS} - V_T \Rightarrow V_{D0} + V_d - V_T \Rightarrow V_{gp}/max$




SEPARAZIONE ANALISI DC ANALISI SEGNALE

CIRCUITO N.L.
 SEGNALE = ϕ
 $\omega = \phi$

ANALISI DC
 (POLARIZZAZIONE, BIAS)

CIRCUITO EQ. "PICCOLI" SEGNALE
 → ROSETTA LINEARIZZAZIONE
 → CIRCUITO LINEARE

ANALISI "PICCOLI" SEGNALE
 RETE LINEARE

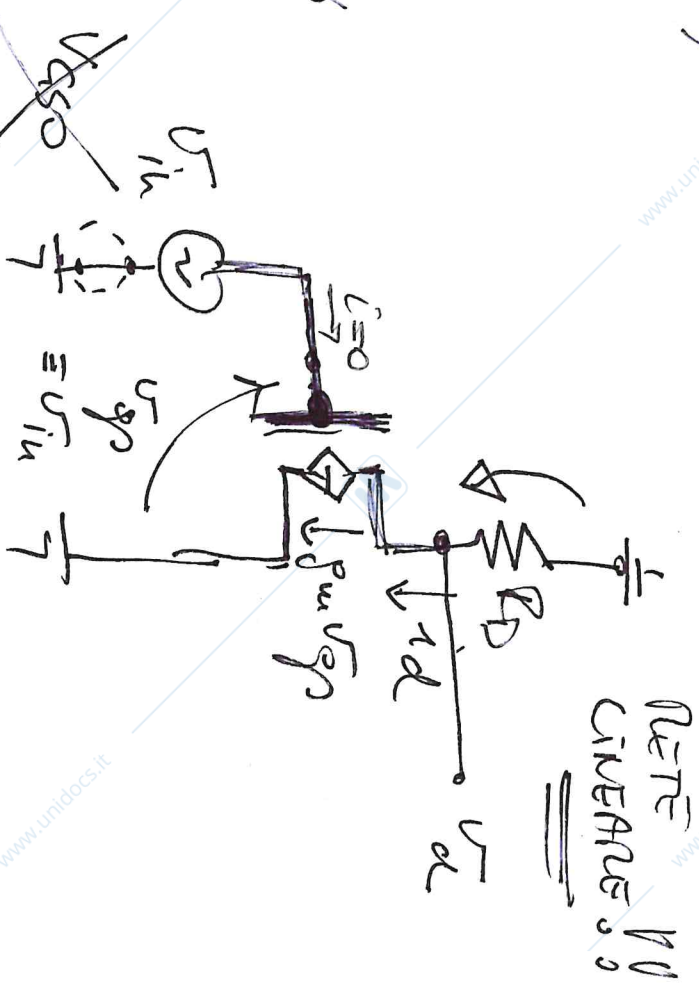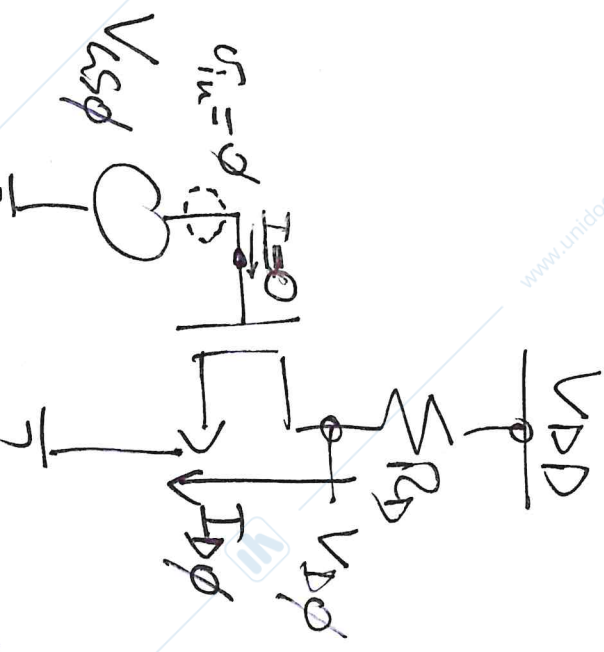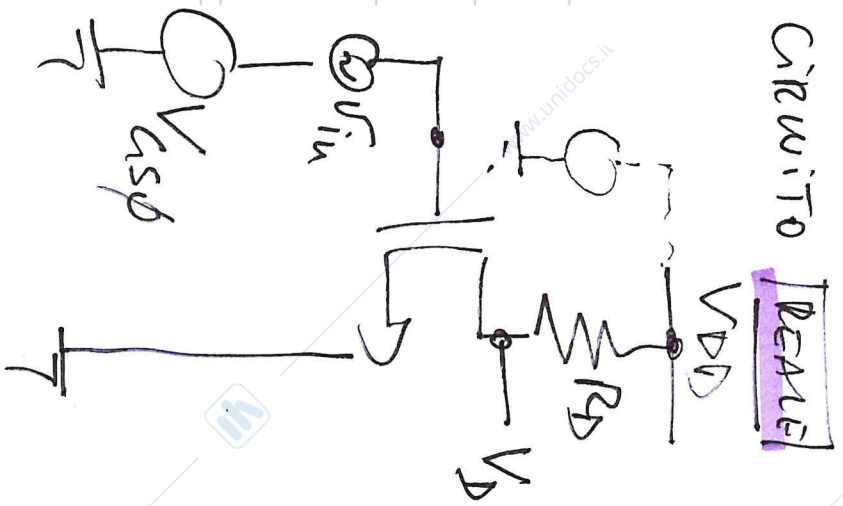




thp.
 $I_{D\phi} = k (V_{gs\phi} - V_T)^2$
 $V_{D\phi} = V_{DD} - R_D I_{D\phi}$

$v_L = -g_m v_{gs} R_D = (-g_m R_D) \cdot v_{in}$


$\Rightarrow A_v \triangleq \frac{v_L}{v_{in}} = -g_m R_D$

→ VERIFICA SNT.



□ Altri stadi source a massa ...

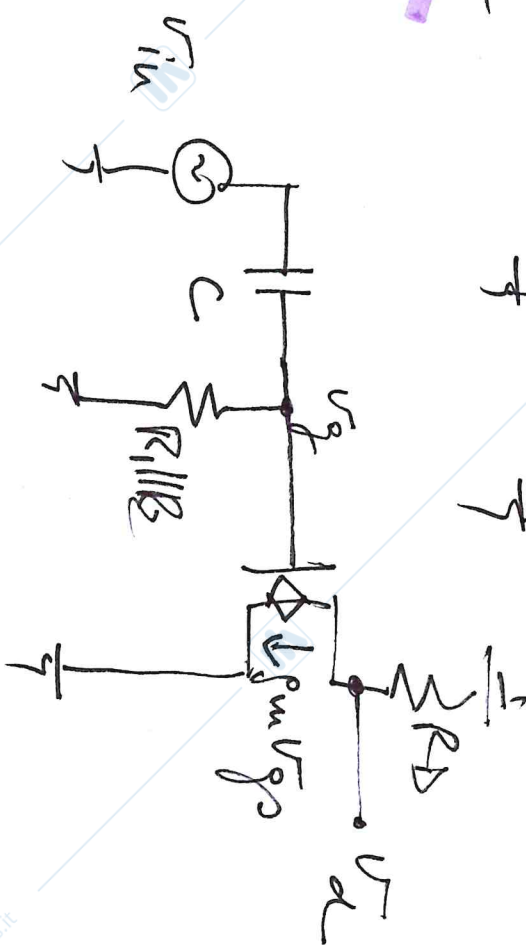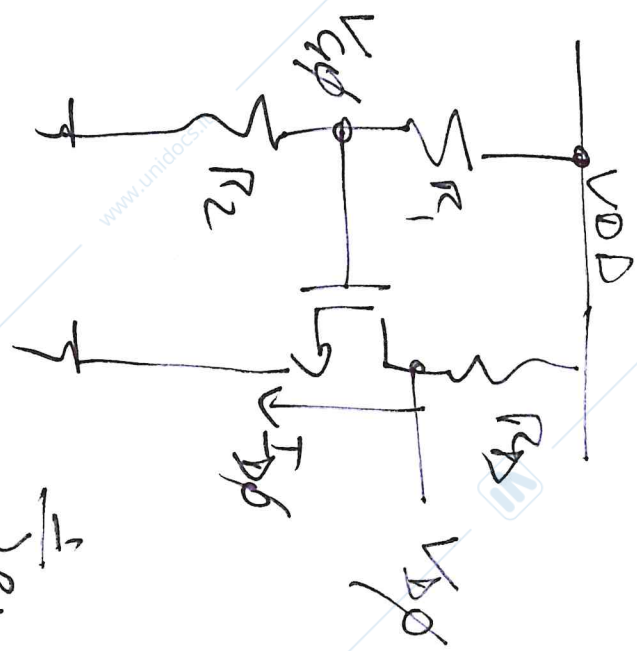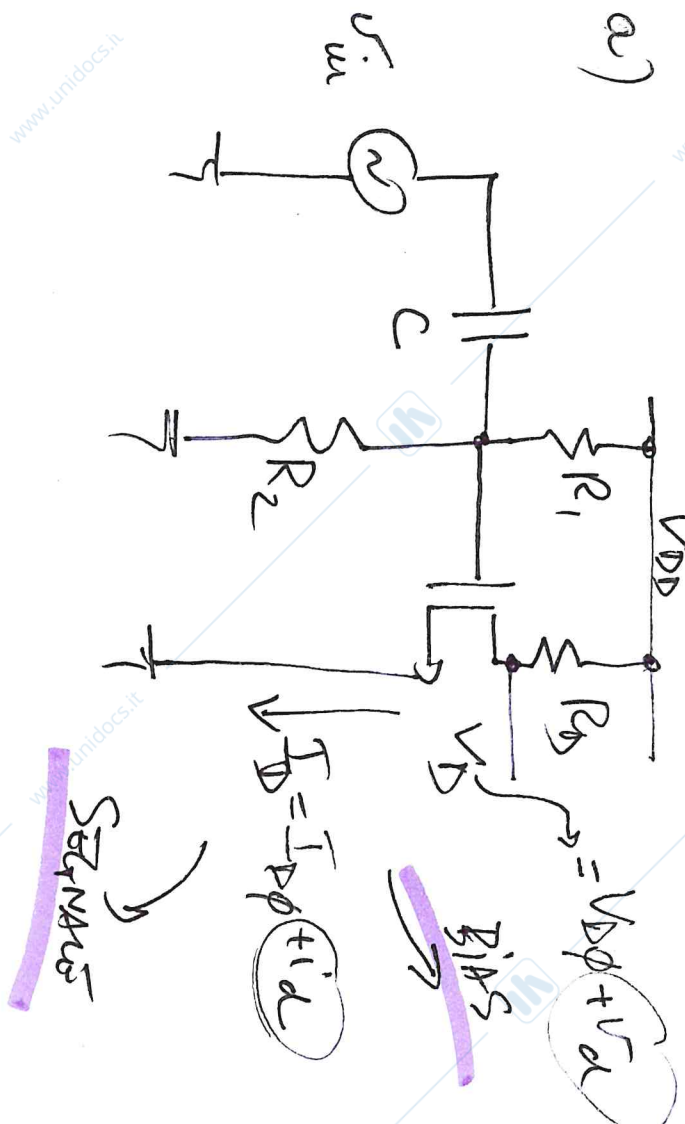



2)

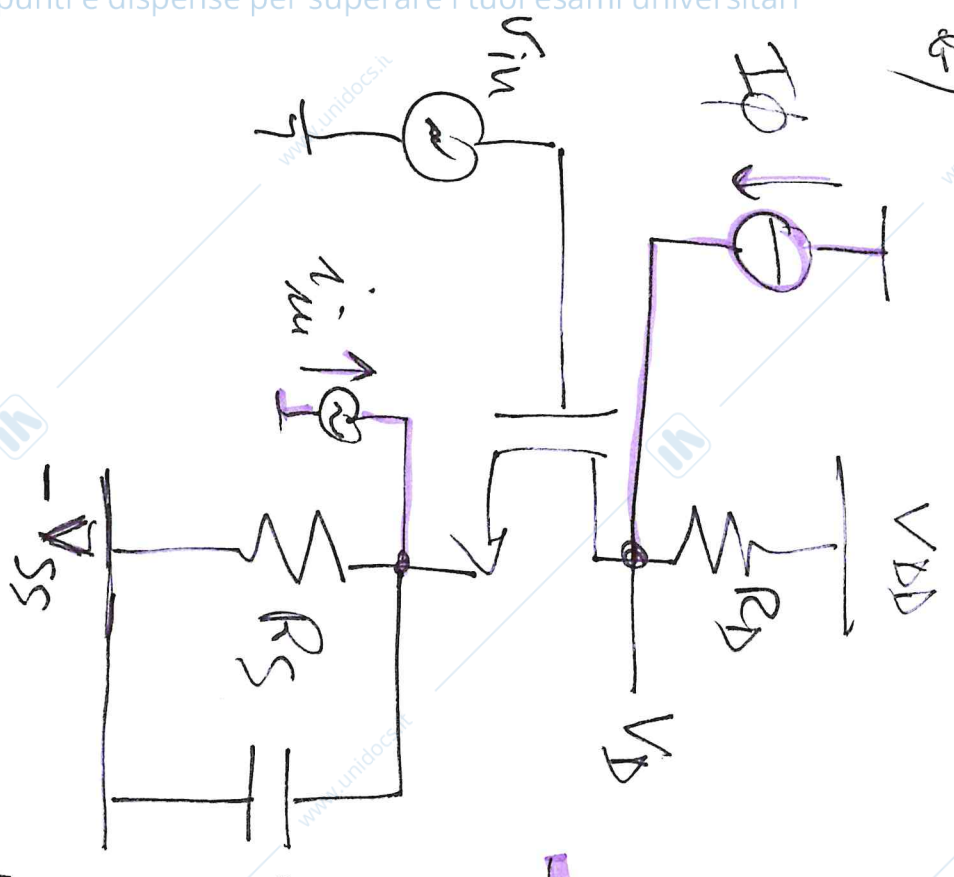
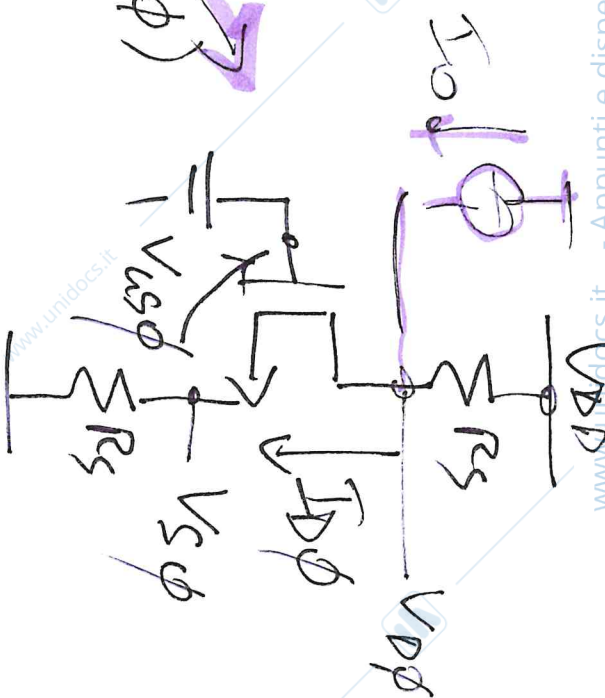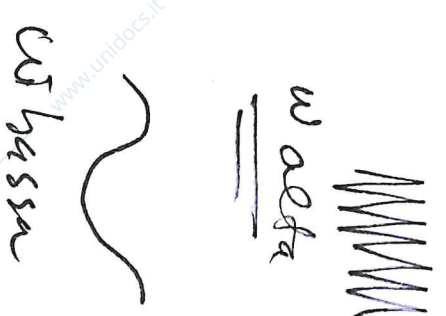
$$A_v \triangleq \frac{\Delta v_{sa}}{v_{in}} = H(j\omega) \quad H(s)$$




SEGNALUS - VSS

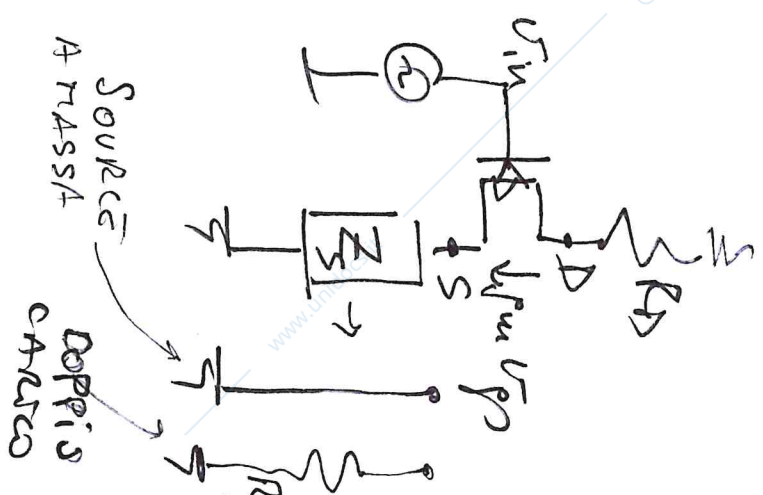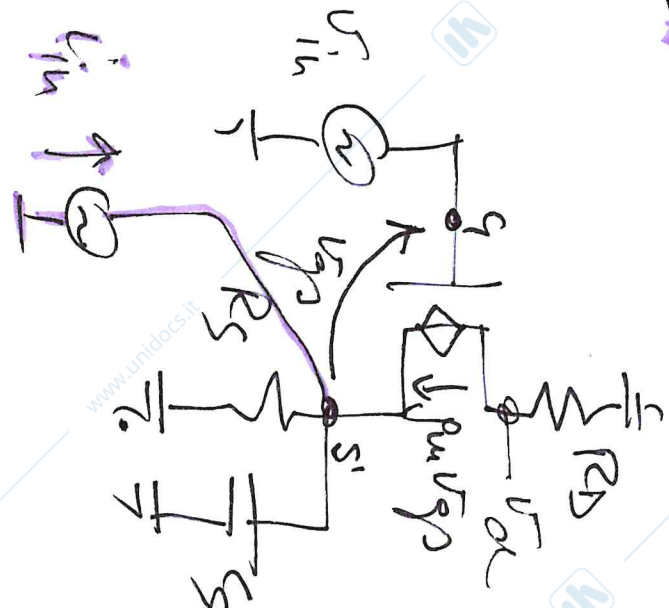


STADIO DOPPIO CARICO (R_D, R_S)

At6

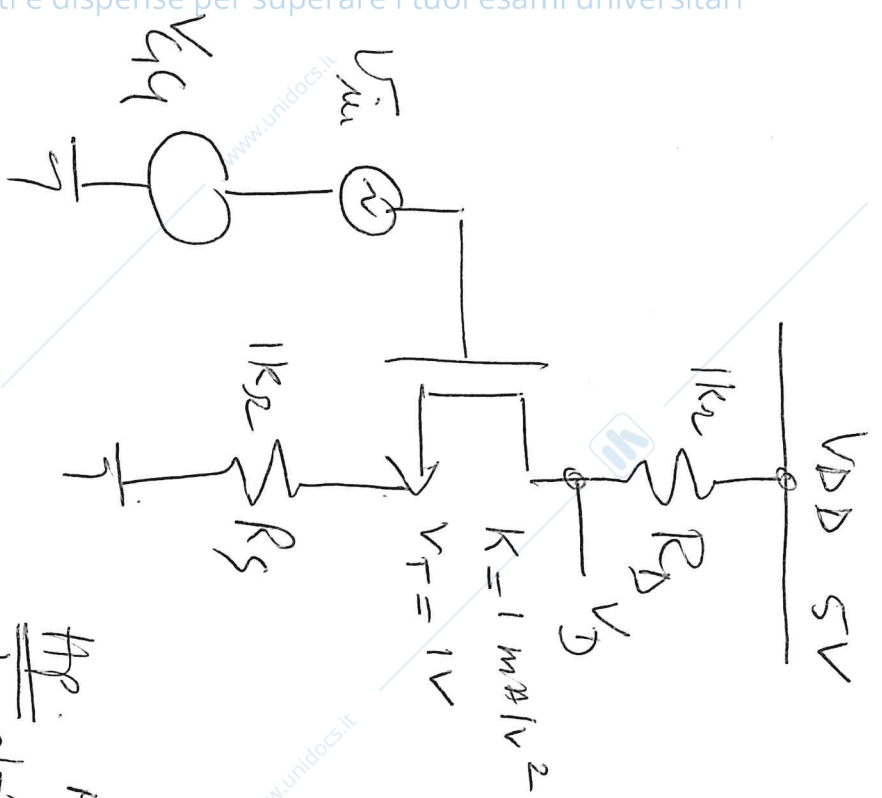

POLARIZZAZIONE

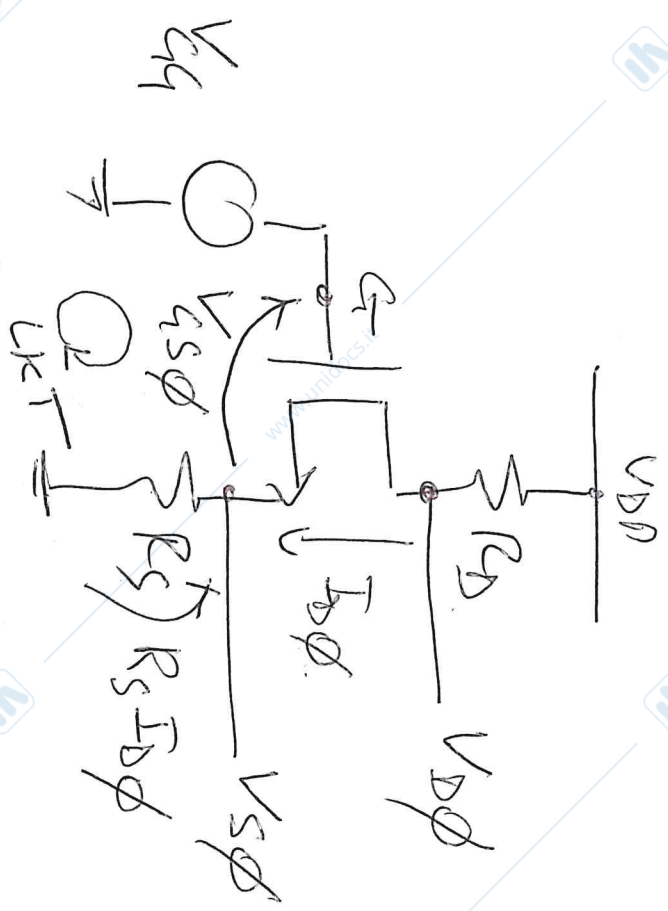

HP. MOSFET SATURATO

$$I_{DQ} = K (V_{GS} - V_T)^2$$


$$V_{GQ} = V_{GS} + R_S I_{DQ}$$

$$\Rightarrow V_{GQ} = V_{GS} + R_S K (V_{GS} - V_T)^2$$

Verifica: $V_{DSQ} = V_{DQ} - V_{SQ} \geq (V_{GSQ} - V_T)$

$$V_{GSQ} = 2V, I_{DQ} = 1mA, V_{DQ} = 4V, V_{SQ} = 1V$$

SEGNALI

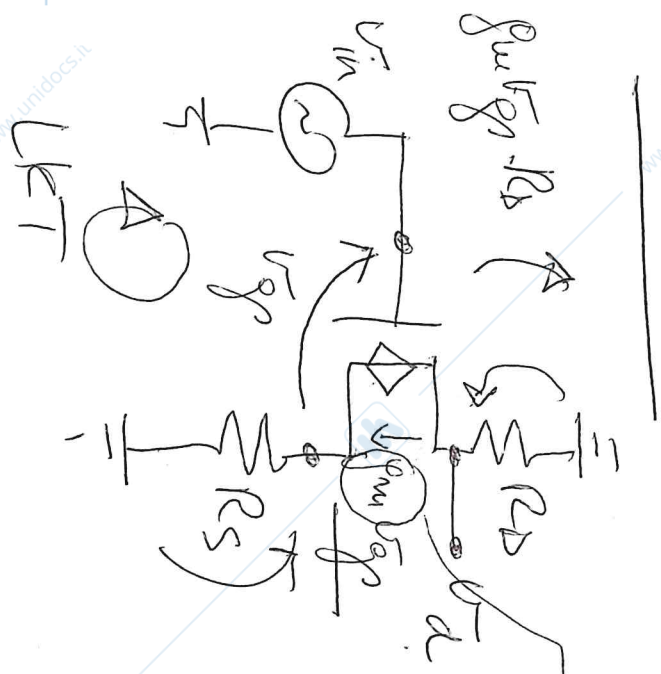

$v_u = 2K (V_{CSB} - V_T)$
CONTROLLABILE



Ⓟ LKT alla uscita di ingresso

$v_{in} = v_{gp} + g_m v_{gp} \cdot R_S = v_{gp} (1 + g_m R_S)$


$v_{gp} = \frac{v_{in}}{1 + g_m R_S}$

$v_a = -g_m v_{gp} R_D = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} \cdot v_{in}$

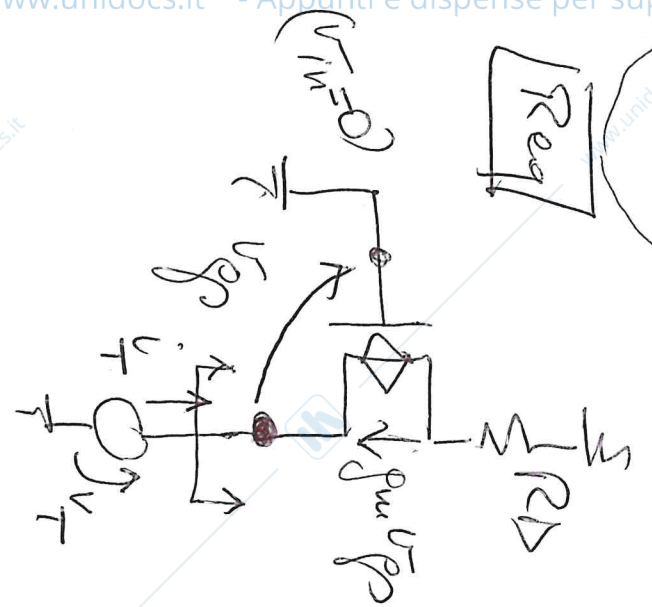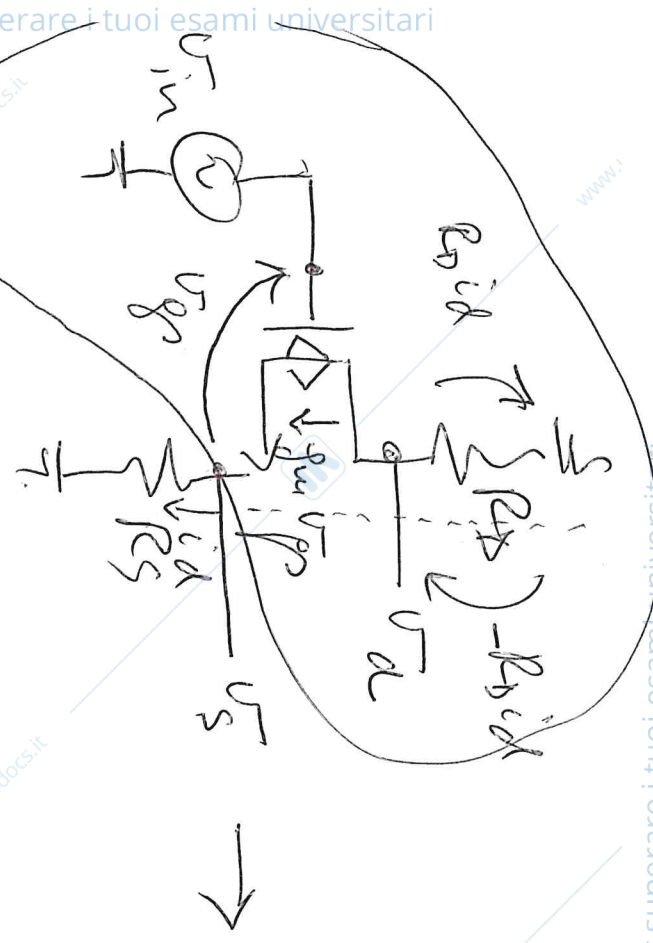$\rightarrow A_V = \frac{v_a}{v_{in}} = - \frac{g_m R_D}{(1 + g_m R_S)}$




2° Circuito eq. Reverse

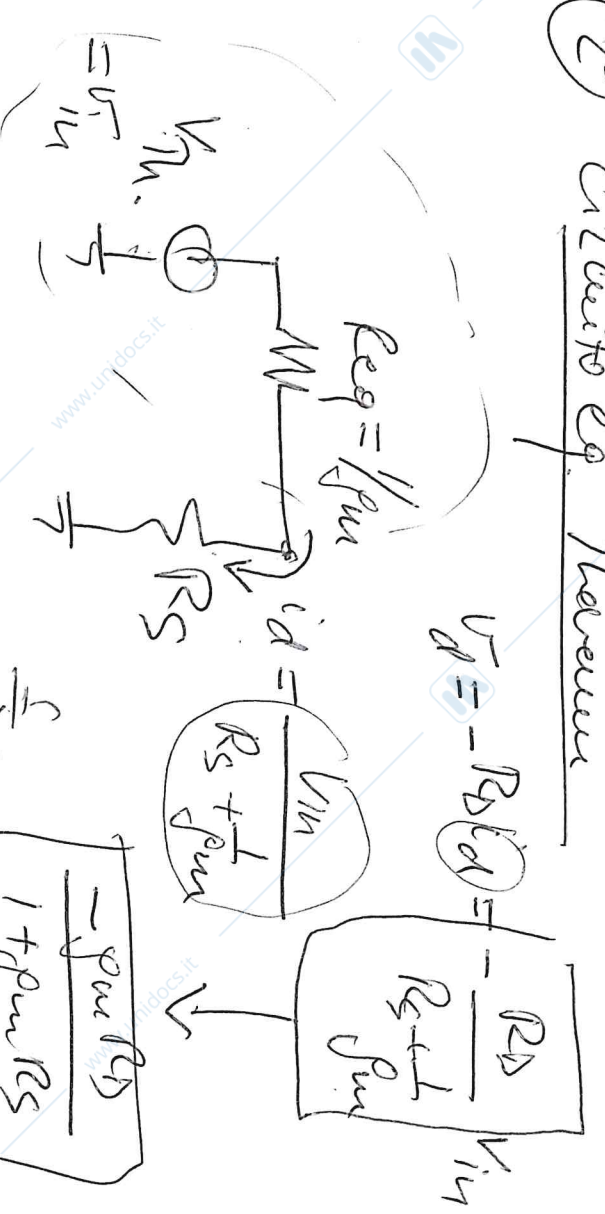

$V_{gs} = 0 - V_T = -V_T$

$i_T = -g_m V_{gs} = g_m V_T$

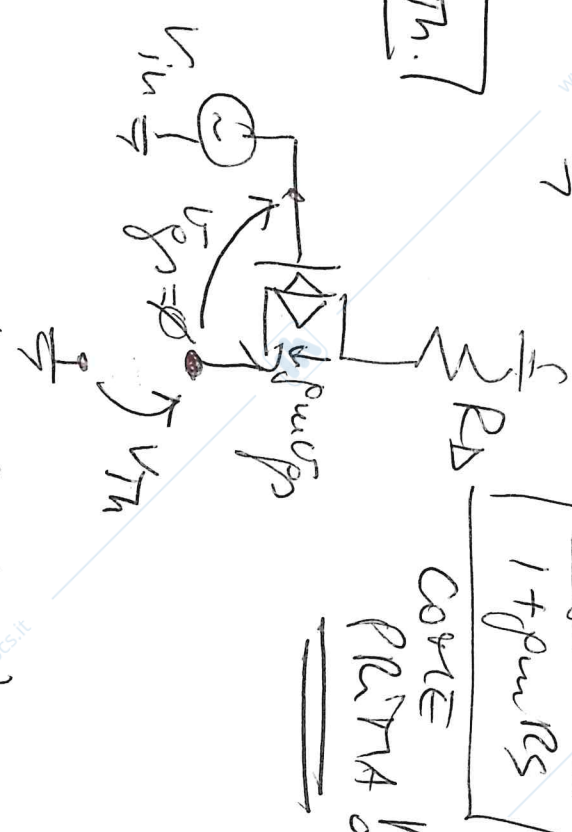
$R_{eq} = \frac{V_T}{i_T} = \frac{1}{g_m}$



$g_m V_{gs} = \phi$
 $\rightarrow V_{gs} = \phi$
 $\rightarrow V_{Th} = V_{in}$



$\frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$
 COEFFICIENTO

□ uscita su source

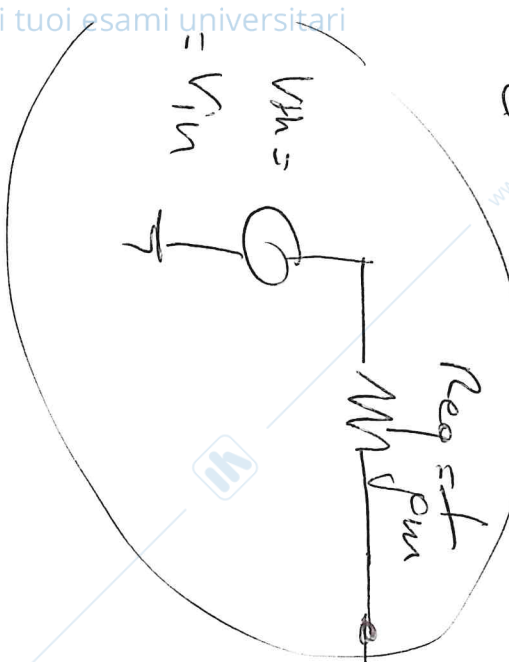

$$V_S = V_{in} \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{\beta_{out} R_S}} \approx V_{in} \frac{\beta_{out} R_S}{1 + \beta_{out} R_S}$$
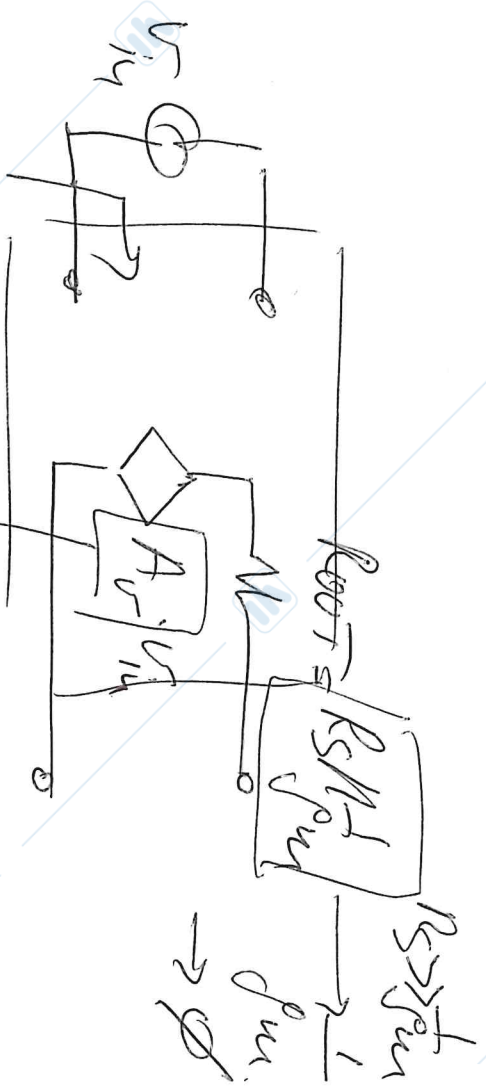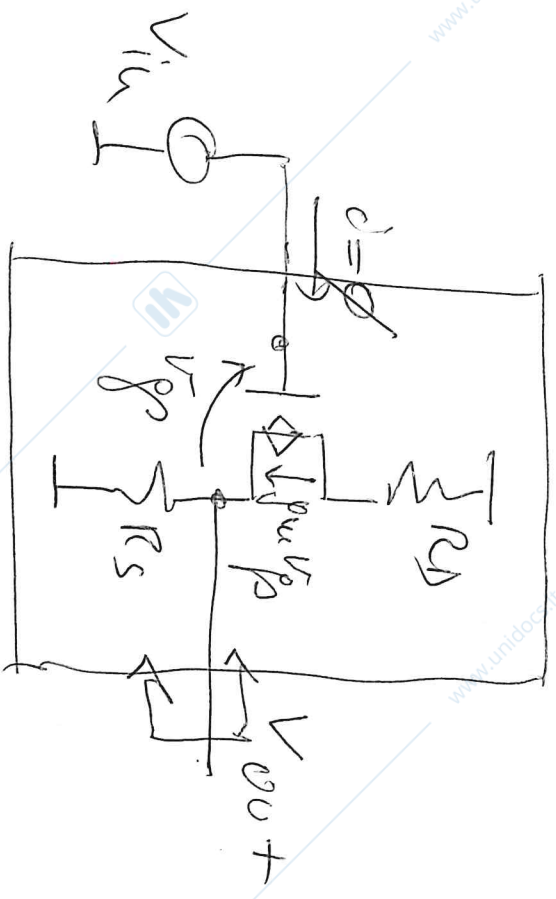
$$A_v = \frac{V_S}{V_{in}} = \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{\beta_{out}}} \xrightarrow{\beta_{out} R_S \gg 1} 1$$



ALCANTINE

$$R_S \gg \frac{1}{\beta_{in}}$$

BUFFER A


INSTRUMENTS

APPRIFFICAZIONE = APPRIFFICAZIONE

SORRIGERTE / SENSARE / ETC.

A

CHIEDO / SUCCESSIVO / STABILISCI / ETC.

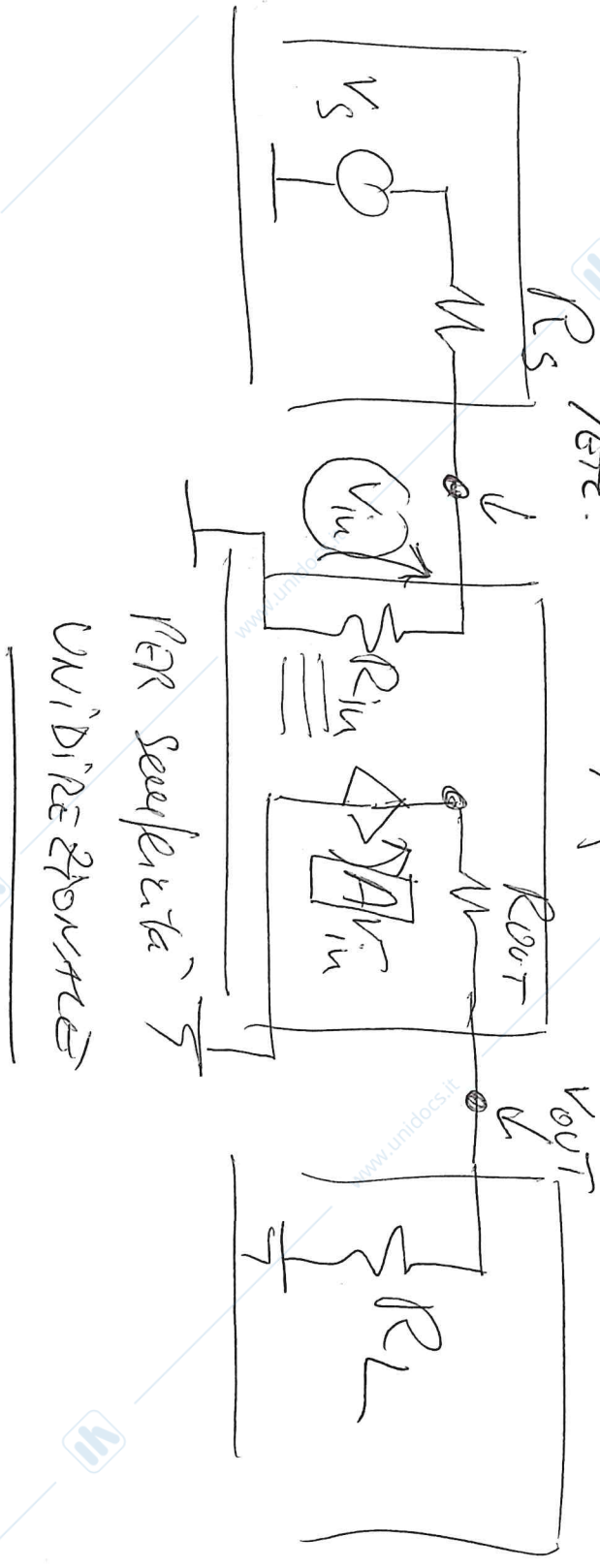

ALL'INNESSO:

$$V_{in} = V_S \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} \rightarrow 1$$

$$V_{in} \sim V_S \quad \text{sse} \quad R_{in} \gg R_S$$

• $V_{out} = (A v_{in}) \left(\frac{R_L}{R_{out} + R_L} \right) \rightarrow I$

$R_{out} \ll R_L$
 ↑ effetto carico in uscita


• COEFFICIENTI :

$V_{out} = V_S \times \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} \right) \times A$




$R_{in} = \infty$
 A R S

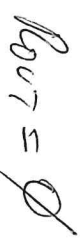$\left(\frac{R_L}{R_{out} + R_L} \right)$




$R_{out} = \emptyset$
 A R L

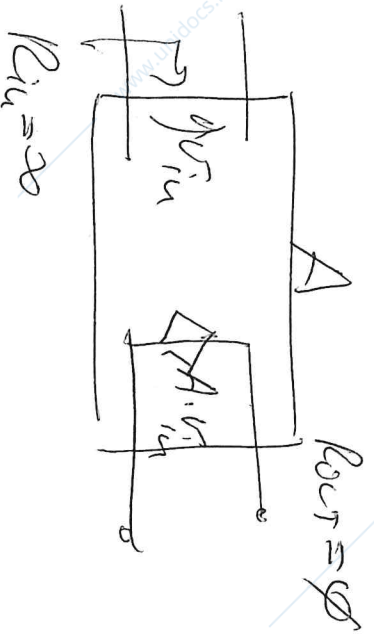

$A = 1$
 BUFFER IDEALE
 DI TRANSISTORI

□ NESSUNA DI USCITA SUL DRAIN?

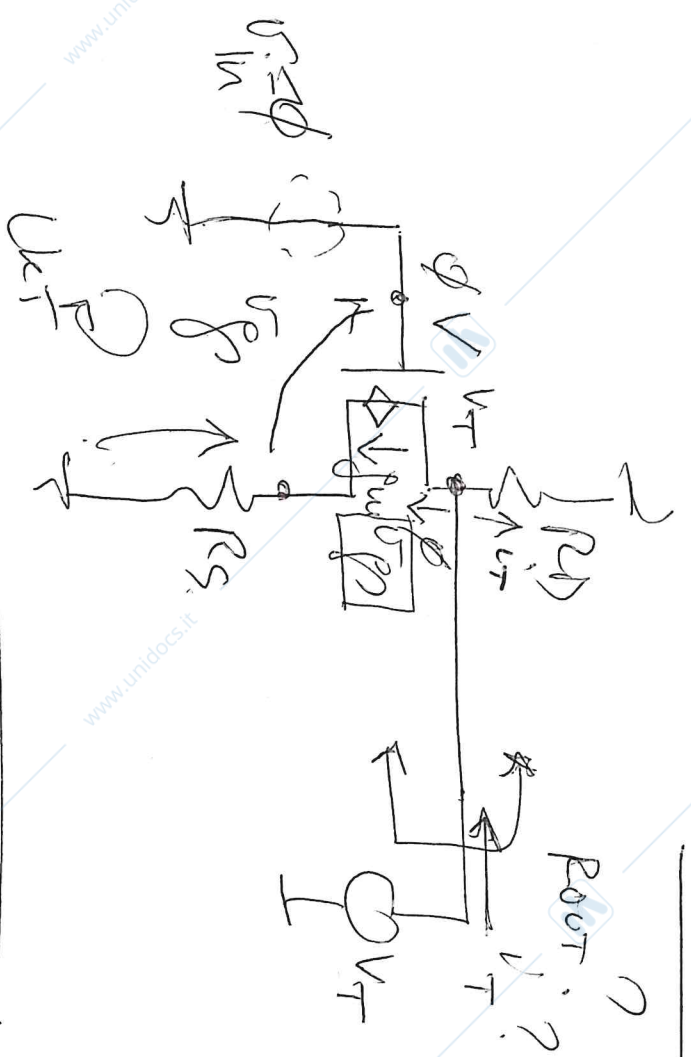

VGT in pieno:

$$\phi = V_{gs} + R_S g_m v_{gs}$$

$$\phi = v_{gs} (1 + g_m R_S) \neq 0$$

$$\rightarrow v_{gs} = \phi$$

$$\rightarrow v_T = \frac{V_T}{R_D}$$

$$\rightarrow R_{eq} = \frac{V_T}{v_T} = R_D$$


← GENERAZIONE DI VALORE NEGATIVO
DATO CHE $|A_v| = \left| \frac{v_T}{v_{in}} \right| = g_m \cdot R_D$
AL GUADAGNO:

→ FORNE EFFETTO D'CARICO SE DEVE


PIU' TANTE IN CARICO $R_L \sim R_D$
OLTRRE $R_L < R_D$ -

→ SOLUZIONE: STANDO CON
USCITA SUL DRAIN +
BUFFER IDEALE D'INVERSIONE -

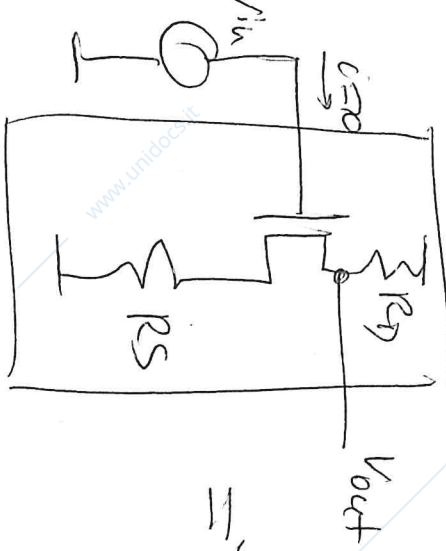□ RAPPRESENTAZIONE DOPO IL BIPOLARE
EQUIVALENTE AMPLIFICATORE IN INVERSIONE
CON USCITA SUL DRAIN:





⇒

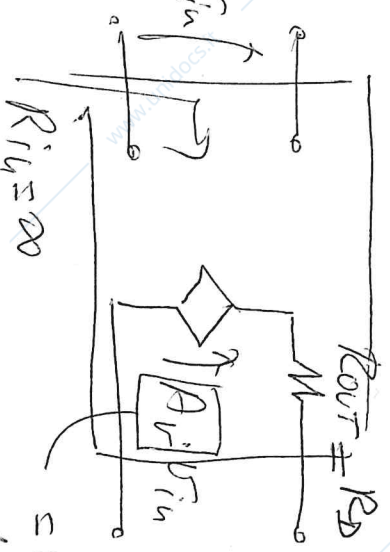

ESEMPLO: USO DELLO STADIO CON USCITA SU SOURCE GATE

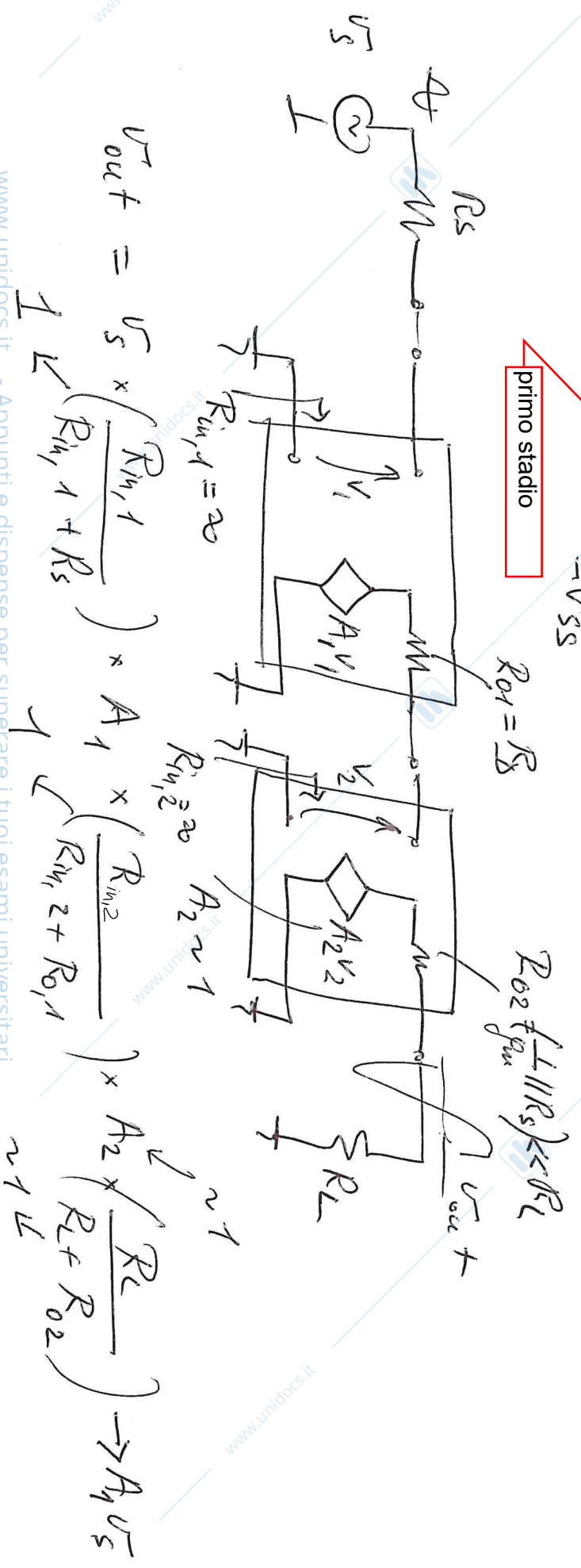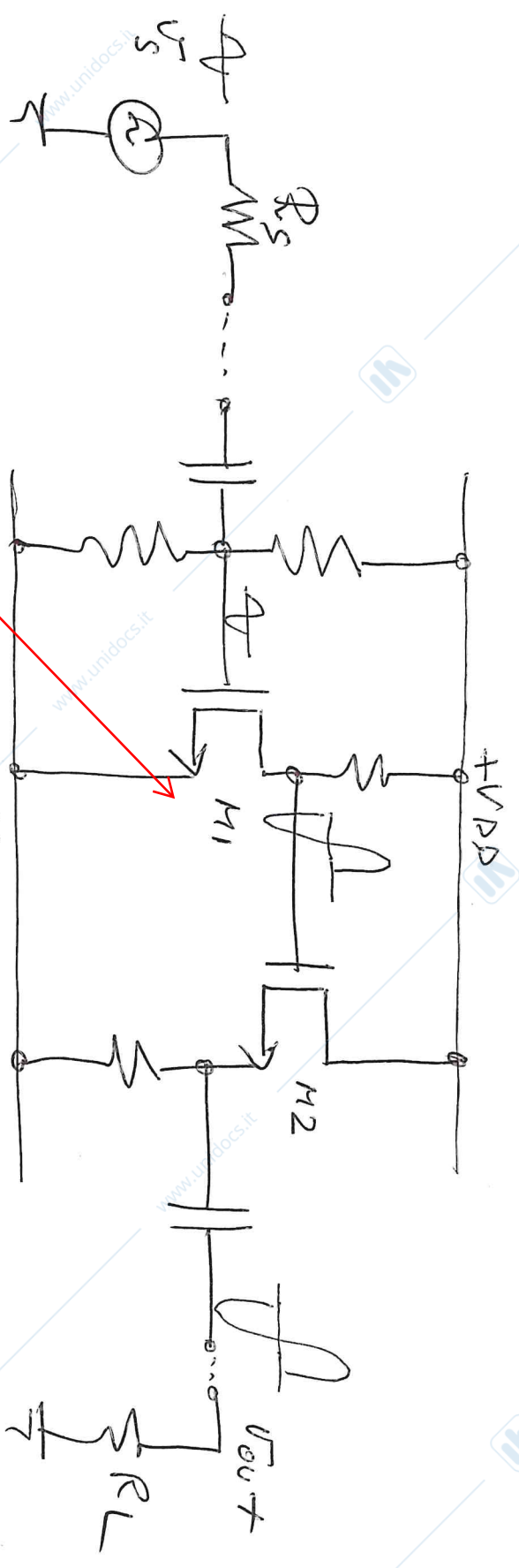RIFERIRSI DI NEWSTONE PER RENDERE IL GUADAGNO INSENSIBILE AL CARICO



primo stadio

$$R_{o1} = R_S$$

$$R_{o2} \approx \frac{1}{g_{m2}} \parallel R_S \ll R_L$$

$$V_{out} = V_S \times \left(\frac{R_{in,1}}{R_{in,1} + R_S} \right) \times A_1 \times \left(\frac{R_{in,2}}{R_{in,2} + R_{o,1}} \right) \times A_2 \times \left(\frac{R_L}{R_L + R_{o,2}} \right) \rightarrow A_T V_S$$