
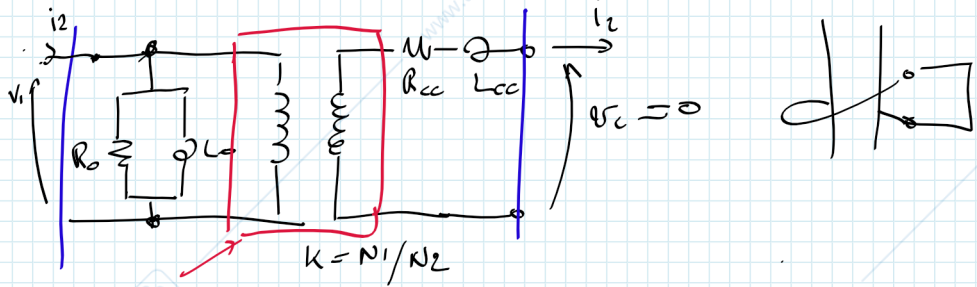


TRASFORMATORE

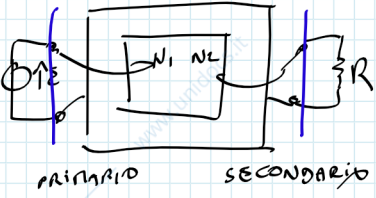$N_1 > N_2$ ABBASSATORE
 $N_1 < N_2$ INNALZATORE




TRASF. IDEALE $\rightarrow V_1 i_1 = V_2 i_2$ $\frac{V_1}{V_2} = \frac{i_2}{i_1} = K$

- R_{cc} \rightarrow Resistenza avv. in rame
- L_{cc} \rightarrow Induttanze di dispersione
- L_0 \rightarrow Induttanza di magnetizzazione
- R_0 \rightarrow Resistenza "fottizia" \rightarrow Perdite x isteresi e x corr. parass.

DUE TIPOLOGIE DI PROVE

PROVA A VUOTO $\rightarrow R_0, L_0$ PROVA DI C.C. $\rightarrow R_{cc}, L_{cc}$

PROVA A VUOTO \rightarrow SENZA CARICO

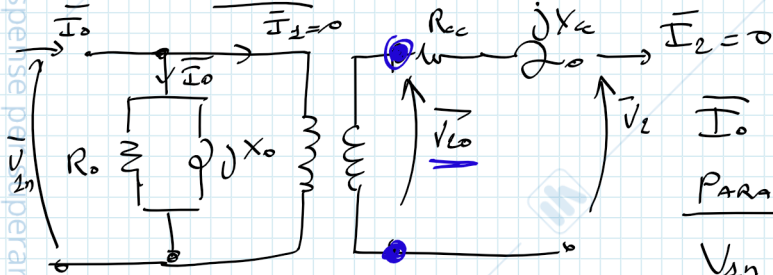

I_0 percorre il // di R_0, X_0

PARAMETRI NOMINALI

- V_{1n} nom. primaria
- V_{2n} // secondario (vuoto)
- $A_n = V_{1n} I_{1n} = V_{2n} I_{2n}$ [VA] \leftarrow APPARENTE

PROVA VUOTO \rightarrow TENSIONE NOMINALE

si misurano:


- P_0 \rightarrow POTENZA A VUOTO (ATTIVA)
- I_0 \rightarrow CORR. a VUOTO

$p_0\% = \frac{P_0}{A_n} \cdot 100$ (1% - 10%)

$i_0\% = \frac{I_0}{I_{1n}} \cdot 100$ \leftarrow SULLA TARGA (1% - 5%)

$P_0 = \frac{p_0\%}{100} \cdot A_n$ $P_0 = V_{1n} \cdot I_0 \cos \varphi_0$ $\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{V_{1n} I_0}$

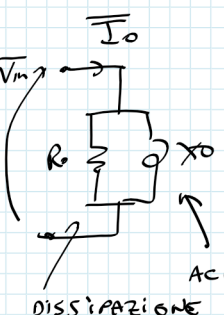
$Q_0 = V_{1n} I_0 \sin \varphi_0 \Leftrightarrow \varphi_0 = \arccos(\cos \varphi_0)$



$P_0 = \frac{V_{1n}^2}{R_0} \Rightarrow R_0 = \frac{V_{1n}^2}{P_0}$

$Q_0 = \frac{V_{1n}^2}{X_0} \Rightarrow X_0 = \frac{V_{1n}^2}{Q_0}$


ACCUMULO EN. FERRO
DISSIPAZIONE

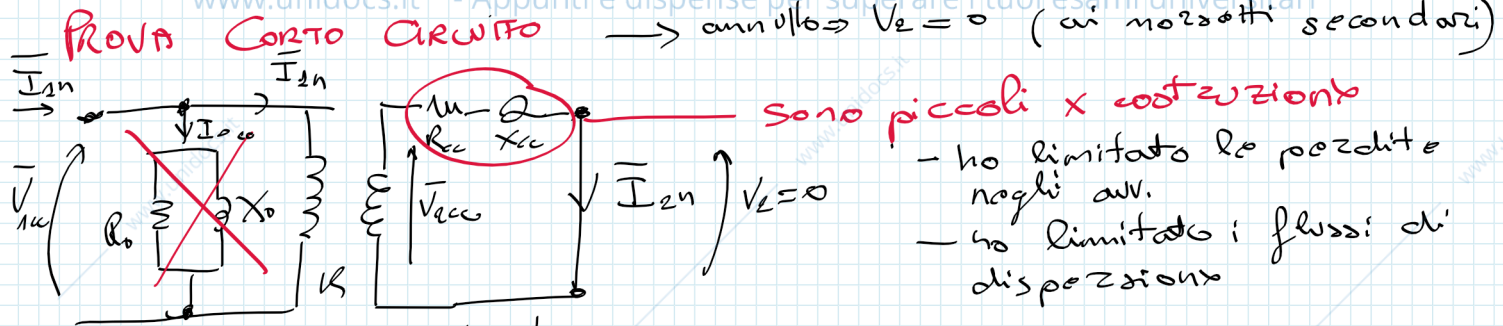

I_{2n} corr. nominale V_{cc} p. ridotta $< V_{20}$

$$V_{cc\%} = \frac{V_{cc}}{V_{20}} \cdot 100 = \frac{V_{cc}}{V_{1n}} \cdot 100 \quad (1 \div 10\%)$$
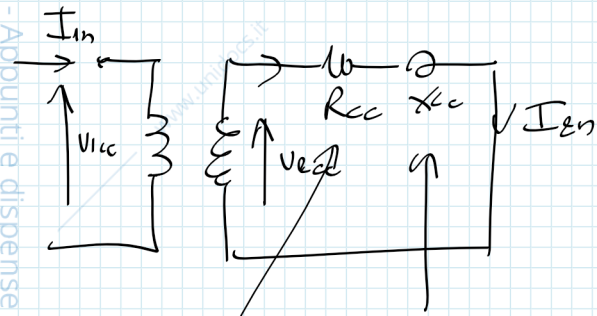
$$P_{cc\%} = \frac{P_{cc}}{A_n} \cdot 100 \quad (1 \div 10\%)$$




$$P_{cc} = \frac{P_{cc}}{100} \cdot A_n = V_{cc} I_{2n} \cos \varphi_{cc}$$

$$\cos \varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{V_{cc} I_{2n}} \Rightarrow Q_{cc} = V_{cc} I_{2n} \sin \varphi_{cc}$$

$$P_{cc} = R_{cc} I_{2n}^2 \Rightarrow R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{2n}^2}$$

$$Q_{cc} = X_{cc} I_{2n}^2 \Rightarrow X_{cc} = \frac{Q_{cc}}{I_{2n}^2}$$

PERDITE NEL RAME
ACCUMULO NELL'ARIA

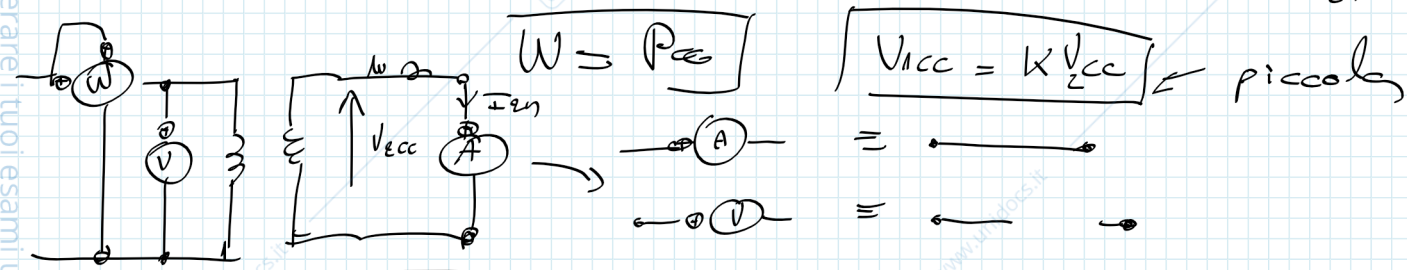

TARGA TRASFORMATORI

$$\frac{V_{1n}}{V_{20}} = \frac{I_{2n}}{I_{1n}} = \frac{N_1}{N_2} = k \text{ RAPP. DI TRASFORMAZIONE}$$

$$A_n = \text{pot. App. nominale} = V_{1n} \cdot I_{1n} = V_{20} \cdot I_{2n}$$

PROVA A VUOTO (V_{1n}) ← solo inteso **PROVA CORTO CIRCUITO** (I_{2n})

$$P_0\% = \frac{P_0}{A_n} \cdot 100 \quad (\text{ATTIVA})$$


$$P_{cc}\% = \frac{P_{cc}}{A_n} \cdot 100 \quad (\text{ATTIVA})$$

$$I_0\% = \frac{I_0}{I_{1n}} \cdot 100$$

$$V_{cc}\% = \frac{V_{cc}}{V_{20}} \cdot 100$$

Sia dato un trafo \rightarrow DATI TARGA $(\cos \varphi_0, \cos \varphi_{cc})$
 Sia date le condiz. di alimentazione (I_0, P_0) (I_{cc}, P_{cc})

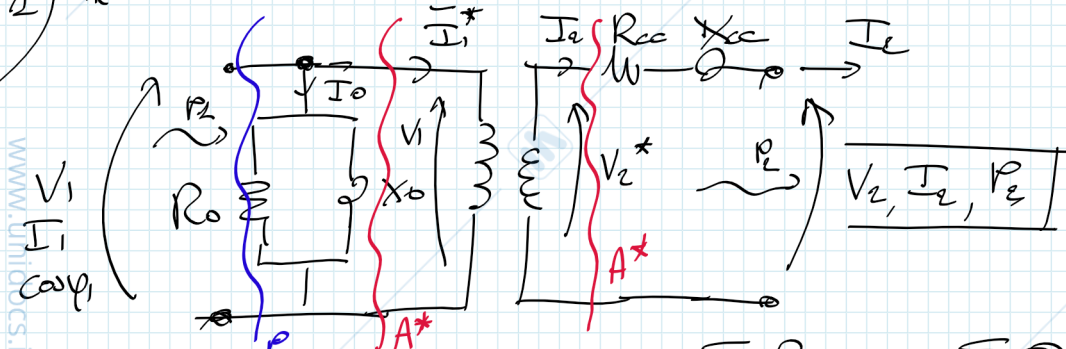1) TROVARE i PARAMETRI R_0, X_0, R_{cc}, X_{cc} dalle prove



$V_2 = 220V$ $P_2 = 1kw$
 $I_2 = 10A$
 $A_2 = V_2 I_2 = 220 \cdot 10 = 2200 VA$

APP. BOUCHEROT. $\Rightarrow \Sigma P = 0$ $\Sigma Q = 0$



$$\left\{ \begin{aligned} P^* &= P_2 + R_{cc} \cdot I_2^2 \\ Q^* &= Q_2 + X_{cc} \cdot I_2^2 \end{aligned} \right\} A^* = \sqrt{P^{*2} + Q^{*2}} = V_2^* \cdot I_2 \Rightarrow V_2^* = \frac{A^*}{I_2}$$

$V_1 = V_2^* \cdot K$ $A^* = V_1 \cdot I_1^*$ (potenza trafo ideale)


$\rightarrow P_1 = P^* + \frac{V_1^2}{R_0}$ $Q_1 = Q^* + \frac{V_1^2}{X_0}$ $A_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = V_1 I_1$

$I_1 = \frac{A_1}{V_1} \Leftarrow$ ATTENZIONE!! NO DA LKC!!

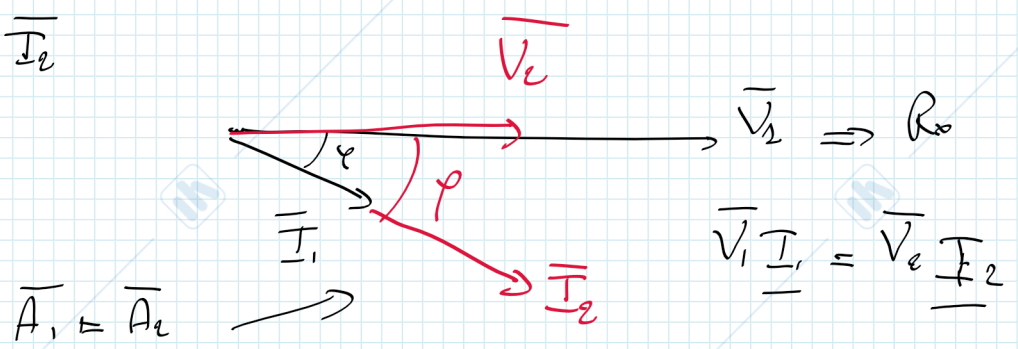
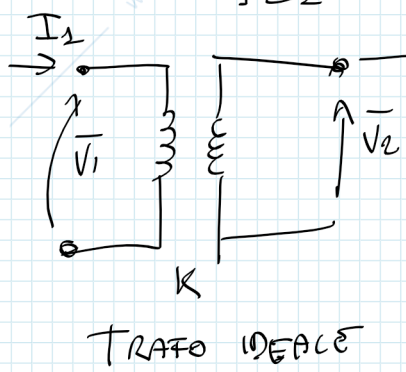
$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{V_1 I_1} = \frac{P}{A_2}$ FATTORE DI POTENZA



TRASFORMATORE TRIFASE

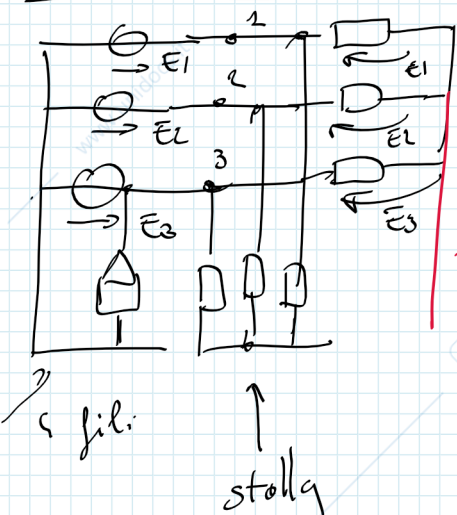

FILLO NEUTRO

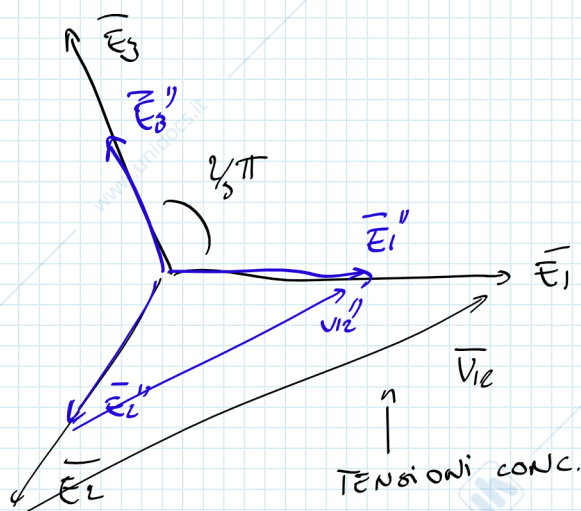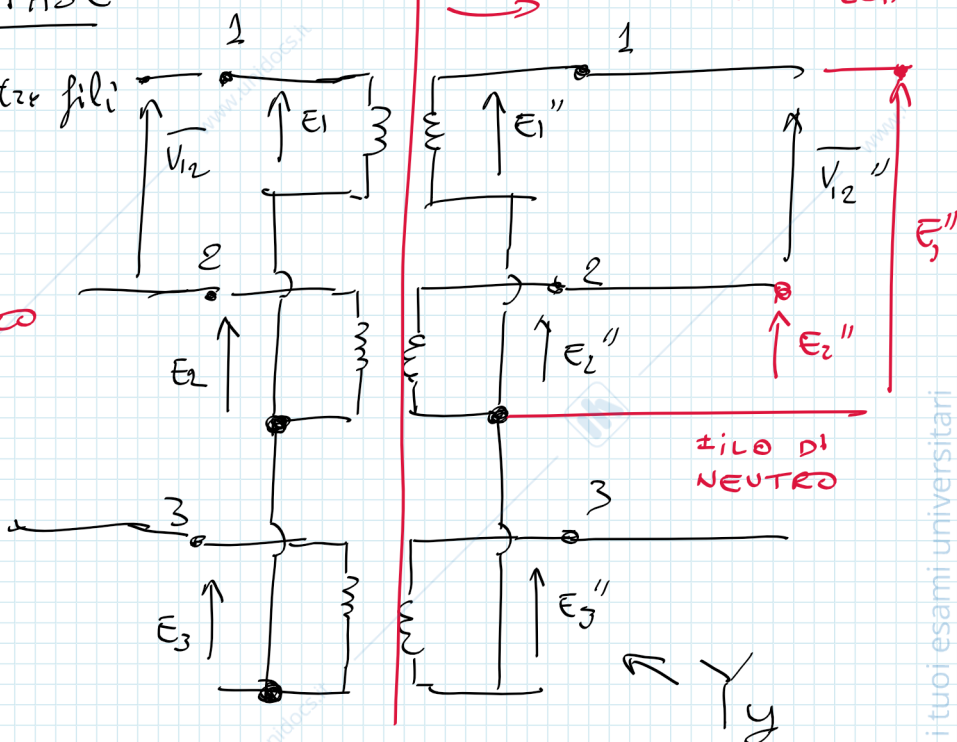

TENSIONI CONC.





$$V_{12} = V_{23} = V_{31} = V = \sqrt{3} E = 380V$$

$$E_1 = E_2 = E_3 = E = 220V$$

$$V_{12} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2$$

COLLEGAMENTO A STELLA → Y primario y secondario

COLLEGAMENTO A TRIANGOLO → D

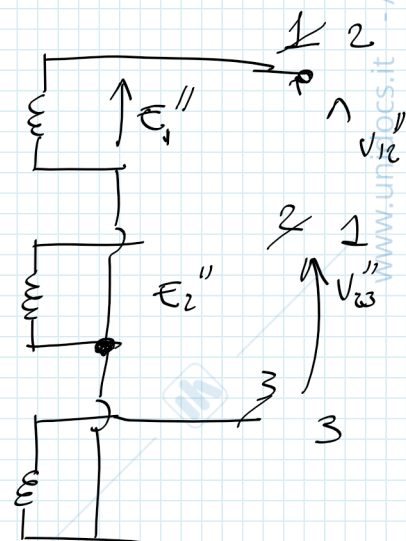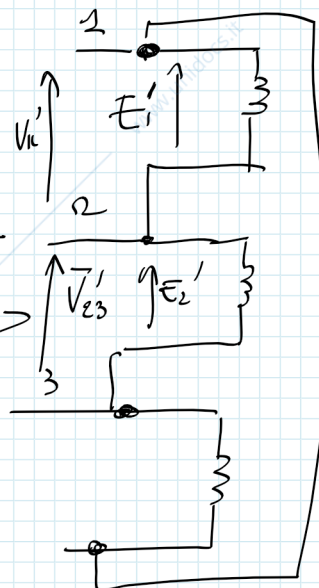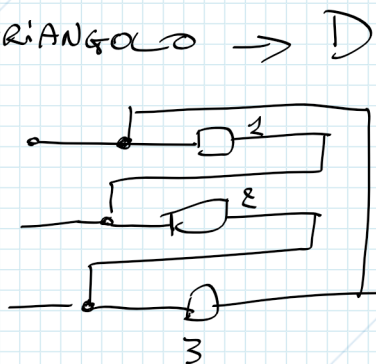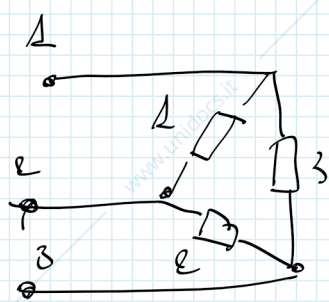

IL COLL. INFCUISCE SOLO SFASAMENTO



SEMPRE !!

$$V_{12}' \equiv E_2' \leftarrow \text{Tensione bobina} \neq E_1$$

