
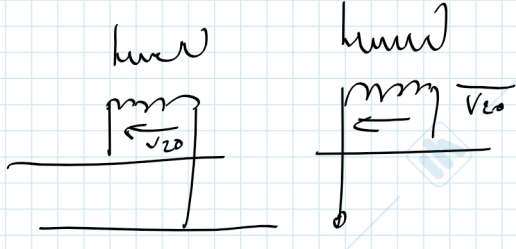




PARALLELO DI TRASFORMATORI

È buona norma che le tensioni nominali siano le stesse

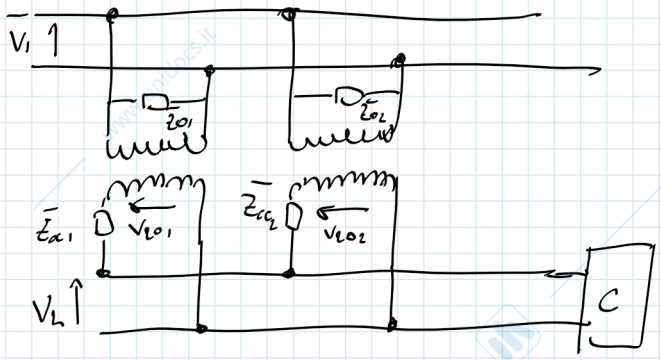Attenzione! non è detto che abbiano la stessa A_n



Nel caso a vuoto

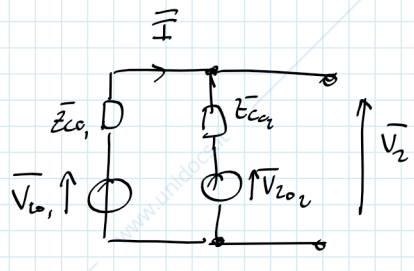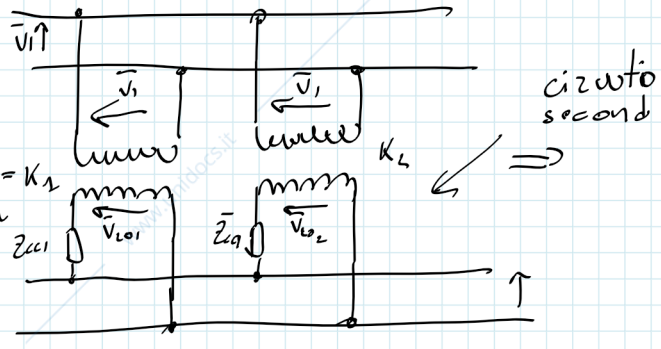

$V_{201} \neq V_{202}$ ci può essere una corr. anche a vuoto

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_{201} - \bar{V}_{202}}{\bar{Z}_{202} + \bar{Z}_{201}}$$

$$k_1^* = 1/k_1 \quad k_2^* = 1/k_2$$

$\alpha = \text{fatt. di diff. tra } k_1^* \text{ e } k_2^*$


$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_1/k_1 - \bar{V}_1/k_2}{\bar{Z}_{201} + \bar{Z}_{202}} = \frac{(k_1^* - k_2^*) \bar{V}_1}{\bar{Z}_{201} + \bar{Z}_{202}}$$

$$\bar{Z}_{201} = \bar{Z}_{202}$$

$$= \frac{\alpha k_1^* \bar{V}_1}{2 \bar{Z}_{201}}$$

$$= \frac{\alpha k_1^* \bar{V}_1}{2 \bar{Z}_{201}}$$
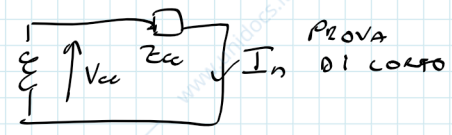
$$\Rightarrow I_n = \frac{V_{cc}}{Z_{cc}} \Rightarrow$$




$$= \frac{V_{cc}}{2 Z_{cc}} = \frac{I_n}{2}$$

che se $\alpha = 100\%$ a vuoto circolerebbe $I_n/2$

I CONDIZIONE: i RAPPORTI DI TRASF. DEVONO ESSERE UGUALI
MOLTO STRINGENTE

FUNZIONAMENTO A CARICO

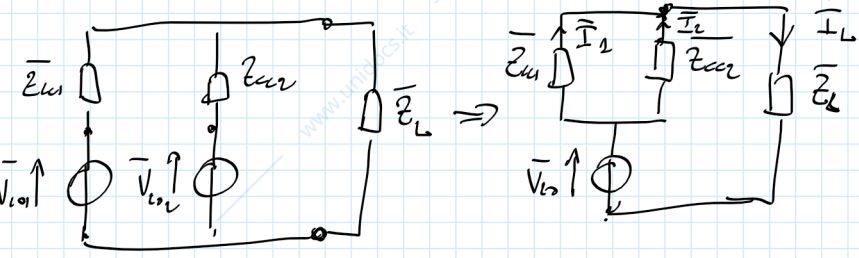
$$\bar{V}_{201} = \bar{V}_{202} = \bar{V}_{20}$$



Le potenze nom. possono essere div.

$$A_{L1} = V_{20} I_{21}$$

$$A_{L2} = V_{20} I_{22}$$

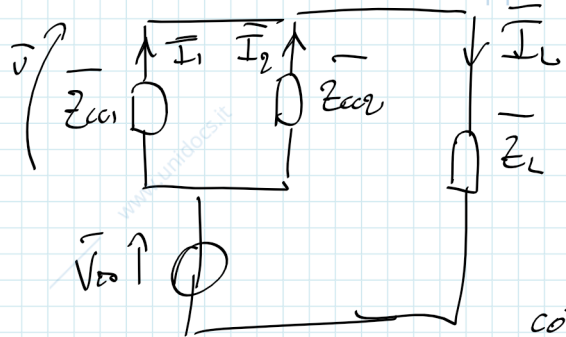

$A_{1n} = V_{20} I_{1n}'$ (100 kVA)
 $A_{2n} = V_{20} I_{2n}''$ (50 kVA)
 $150 \text{ kVA} \Rightarrow V_{20} I_L$

in condizioni nominali:

corr. cond. qu. det. $I_{2n}'' = 2 I_{2n}'$
 $\frac{1}{3} I_L = I_{2n}'$
 $\frac{2}{3} I_L = I_{2n}''$

FATTORE DI CARICO

$\alpha_1 = \frac{I_1}{I_{1n}'}$ $\alpha_2 = \frac{I_2}{I_{2n}''}$

in tutte le condizioni $\boxed{\alpha_1 = \alpha_2}$

$Z_{e1} I_1 = Z_{e2} I_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_{e2}}{Z_{e1}} \Rightarrow \left(\begin{matrix} \frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_{e2}}{Z_{e1}} \\ \frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_{e2}}{Z_{e1}} \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} \frac{I_{1n}'}{I_{2n}''} \\ \frac{I_{1n}'}{I_{2n}''} \end{matrix} \right)$

$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{Z_{e2} I_{2n}''}{Z_{e1} I_{1n}'} = \frac{V_{cc2}}{V_{cc1}} = \frac{1500\% V_{20}}{1500\% V_{20}} = \frac{1500\% 2}{1500\% 1}$

II CONDIZIONE: x anzich $\alpha_1 = \alpha_2$ in tutte le cond. di funz
 $1500\% 1 = 1000\% 2$

NON STRINGENTE


$\alpha_1 = 80\% (100 \text{ kVA}) \rightarrow 80\% \cdot 100 \cdot \text{kVA}$ se il carico aumenta
 $\alpha_2 = 90\% (50 \text{ kVA}) \rightarrow 90\% \cdot 50 \cdot \text{kVA}$ α_2 raggi. il 100% prima di α_1

NON ripeto a forzato 100 + 50

Posso sovraccaricare ($\alpha > 100\%$) ma solo x brevi periodi

CONDIZIONI X UN BUON PARALLELO (MONOFASE)

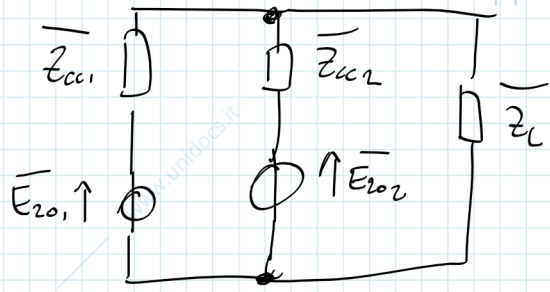- I COND: Stesso rapporto di trasf. \Rightarrow Entero I a vuoto
- II COND: Stessa tensione di corto c.c. $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$




$$E_{2o1} = E_{2o2} \Rightarrow V_{2o1} = V_{2o2}$$

Le prime due condizioni valgono anche per il trifase

$$K_L = \frac{V_{in}}{V_{fo}} \leftarrow \text{conc} = K_E$$

Yy 6	Yy 4
K_1	K_2
$V_{cc1\%}$	$V_{cc2\%}$

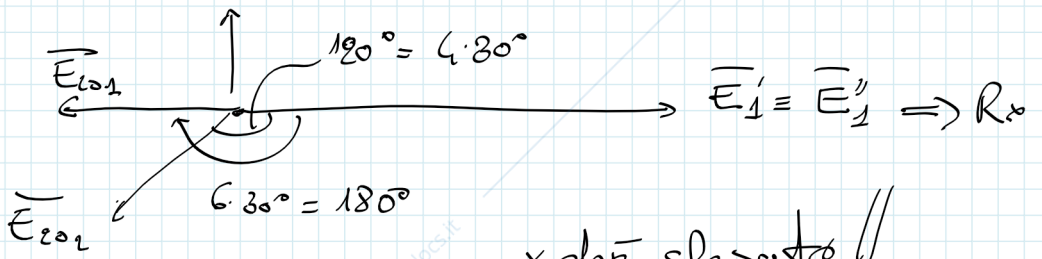
INDICE ORARIO È LO SFAS. DI RIT. DELLA TENS. SEC.



$$E_{1'} = E_{2'} \Rightarrow R_{\phi}$$



\times che sfasato!!
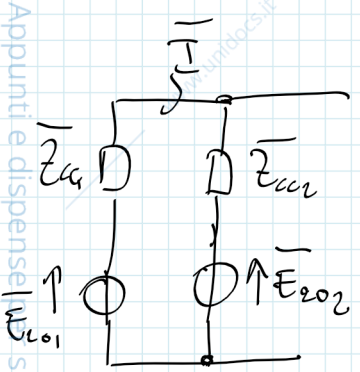
$$\bar{I} = \frac{\bar{E}_{2o1} - \bar{E}_{2o2}}{\bar{Z}_{cc1} + \bar{Z}_{cc2}} \neq 0$$



III COND; Stesso indice orario STRINGENTE!!


CADUTA DI TENSIONE APPROX

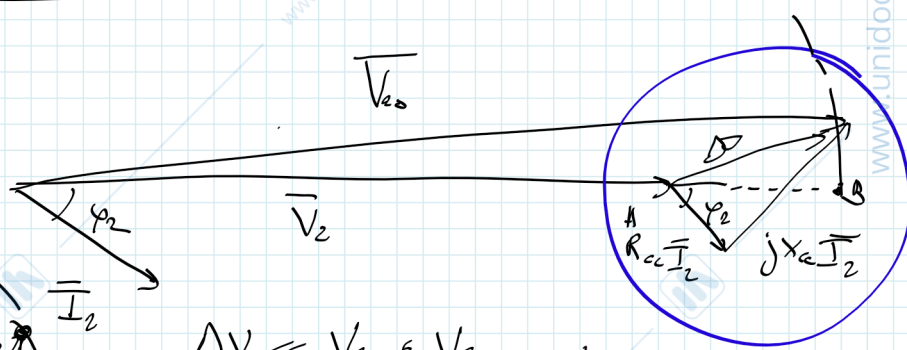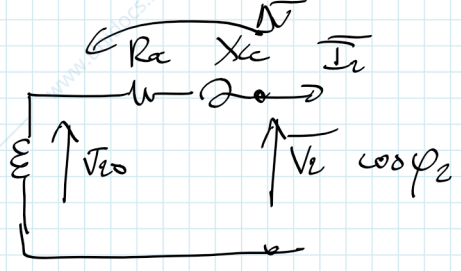


$\Delta V \ll V_2 \neq V_{2o}$ V_c è in fase V_2
 $AB \simeq AH$

$$\Delta V \simeq \underbrace{R_c I_2 \cos \varphi_2}_{\text{blue}} + \underbrace{X_c I_2 \sin \varphi_2}_{\text{red}}$$

$$V_{2o} = V_2 + \Delta V$$

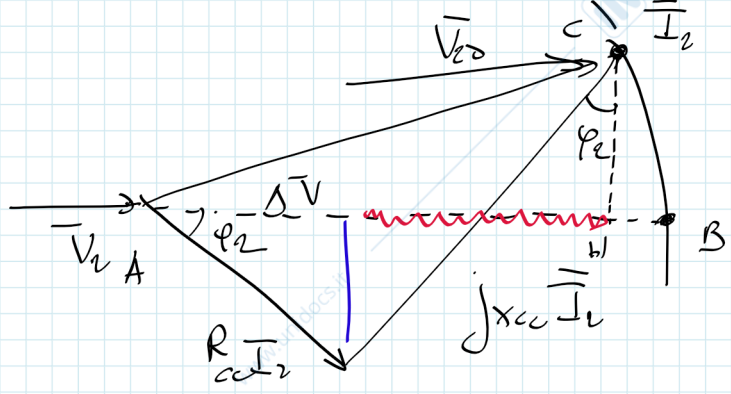

AUTO TRASFORMATORE

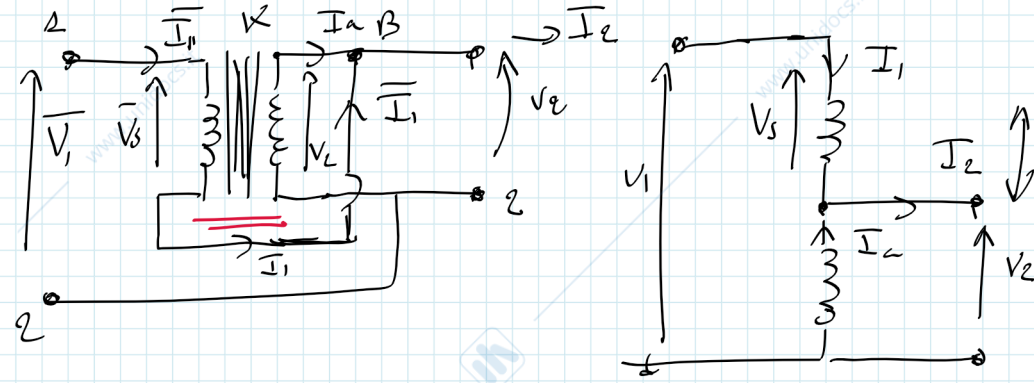

$$\bar{V}_s = \frac{N_1}{N_2} \bar{V}_2 = k \bar{V}_2$$

$$\bar{I}_a = \frac{N_1}{N_2} \bar{I}_1 = k \bar{I}_1$$

$$\bar{V}_1 = \bar{V}_s + \bar{V}_2 = \frac{N_1}{N_2} \bar{V}_2 + \bar{V}_2 = \frac{N_1 + N_2}{N_2} \bar{V}_2$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 - \bar{I}_a = \bar{I}_2 - \frac{N_1}{N_2} \bar{I}_1 \Rightarrow \left(\frac{N_1 + N_2}{N_2} \right) \bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

$$k = \frac{N_1 + N_2}{N_2}$$

$$V_1 I_1 = \frac{N_1 + N_2}{N_2} V_2 \cdot \frac{N_2}{N_1 + N_2} I_2 = V_2 I_2$$

$V_s I_1$ potenza dim I bobina (V, I applica alla bobina)

$$A_0 = \frac{N_1}{N_2} V_2 I_1 = \frac{N_1}{N_2} V_2 \cdot I_2 \cdot \frac{N_2}{N_1 + N_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} V_2 I_2$$

A TRASFORM.

di DIMENSIONAMENTO

$$A_0 = \frac{N_1}{N_1 + N_2} A_T \quad \boxed{A_0 < A_T} \quad \text{SI PERDE C'ISOLAMENTO}$$


$k = 1 \Rightarrow$ TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO (SEPARO GALVANICAMENTE IL PRIMARIO DAL SECONDARIO)

$$\sigma = \frac{B^2}{2\mu_0}$$


PRESSIONE MAGNETICA ($\frac{N}{m^2}$)

Impulso

$$\varphi = BA$$

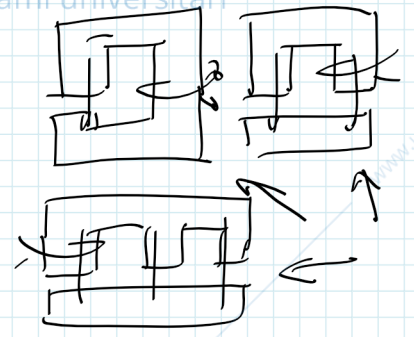

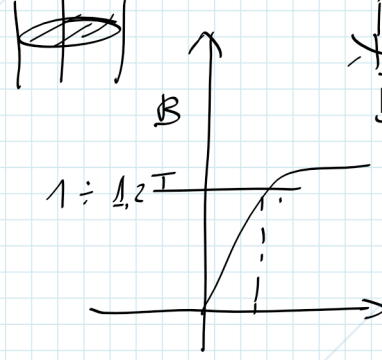
$$\sigma = \frac{1^2}{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} \approx 10 \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} = 500 \frac{kN}{m^2}$$



$$\sigma = \frac{D^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon_r E^2}{2}$$
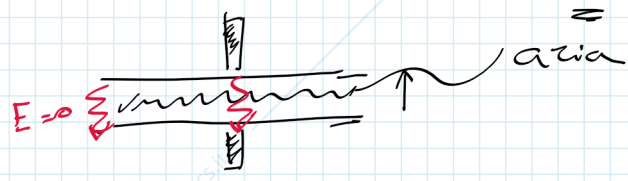
$$E = 1000 \text{ V/mm} = 10^6 \text{ V/m}$$



RIGIDITA' DIELETRICA ARIA

$$\sigma = \frac{10^{-11} (10^6)^2}{2} = \frac{10}{2} = 5 \frac{N}{m^2}$$