

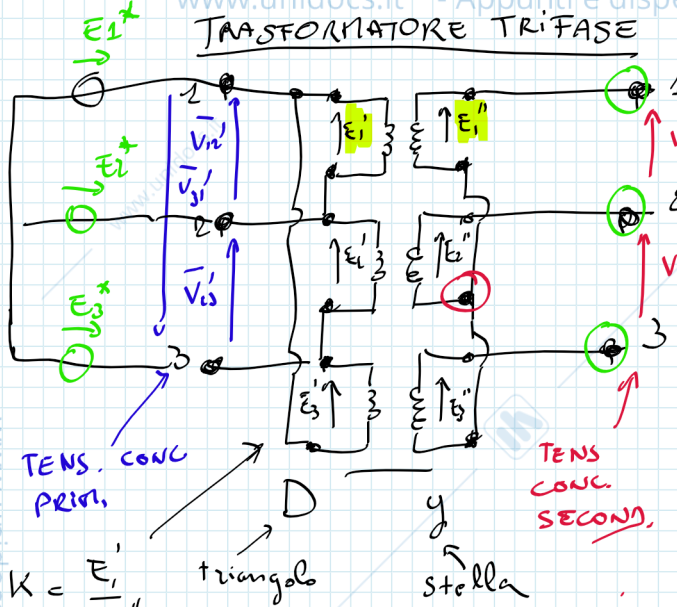


TRASFORMATORE TRIFASE

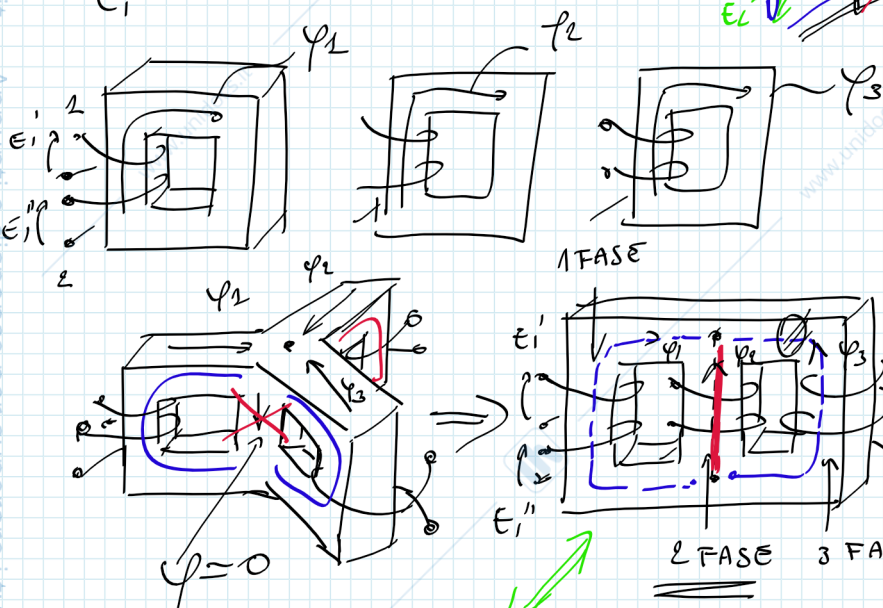


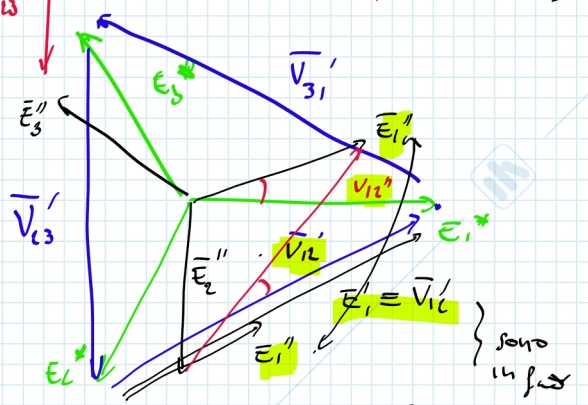Posso avere uno sfasamento tra le tensioni prim e secondari (concatenati)






$\phi_1 = \phi \sin \omega t$
 $\phi_2 = \phi \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$
 $\phi_3 = \phi \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3})$

\sim sfasati di 120°


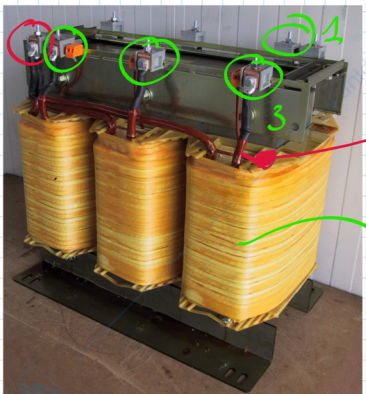


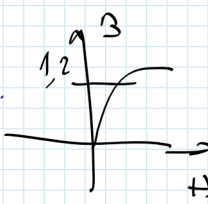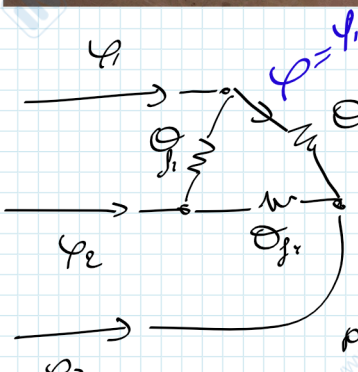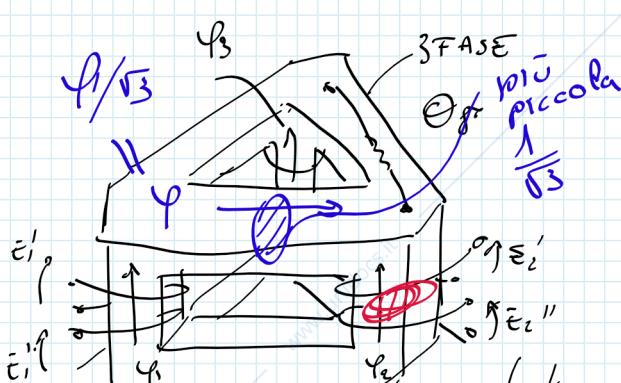$e = \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \phi$
 sinus. $\phi = \phi_m \sin \omega t$
 $e = \omega \phi_m \cos \omega t$



$e = \frac{d\phi}{dt}$ dal generatore
 $\phi = BA$
 $\phi = \frac{e}{\omega}$

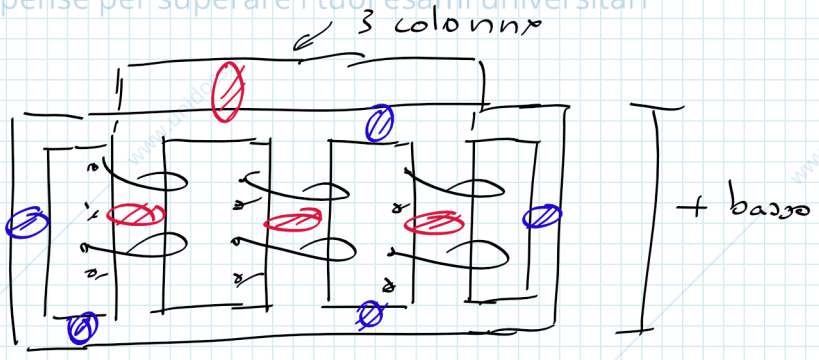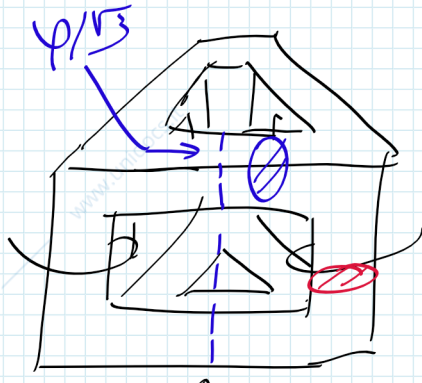Voglio fare un sistema con la A piu piccola



↑ TAGLIO
E APR





$$\phi = \frac{\phi}{\sqrt{3}}$$

NUCLEO A 3 COLONNE









/ Si usa solo x trasf di grossa potenza /



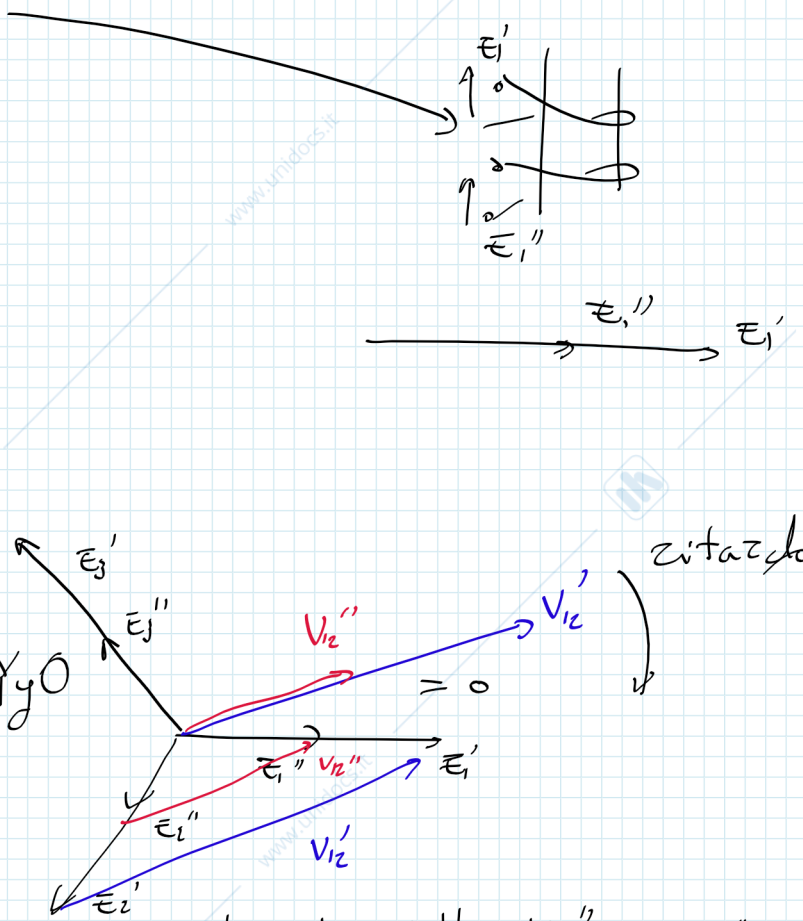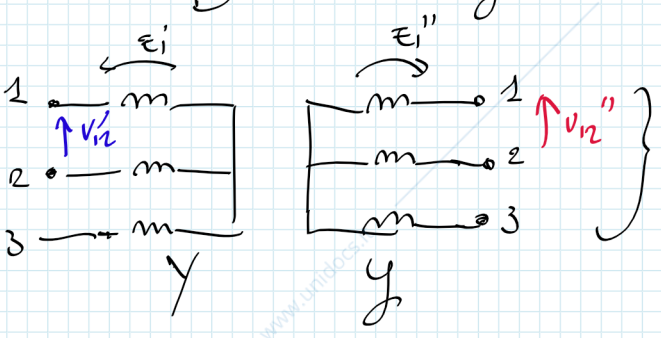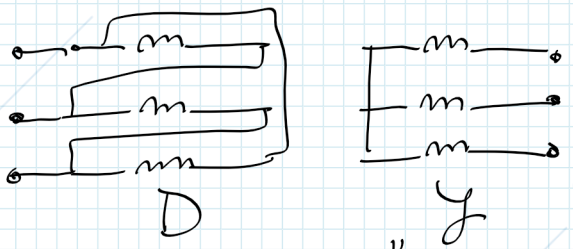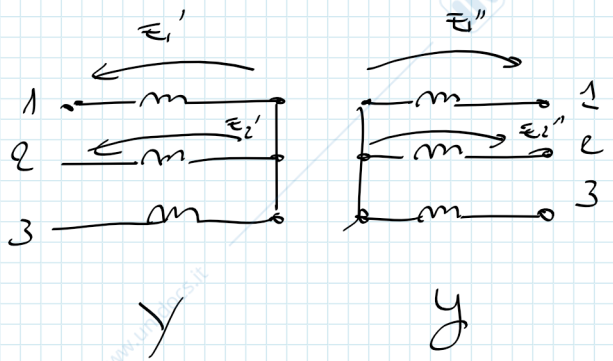CIRCUITO MAGNETICO \Rightarrow Solo aspetti costruttivi \Rightarrow Funz sempre come tre trasf. monofase





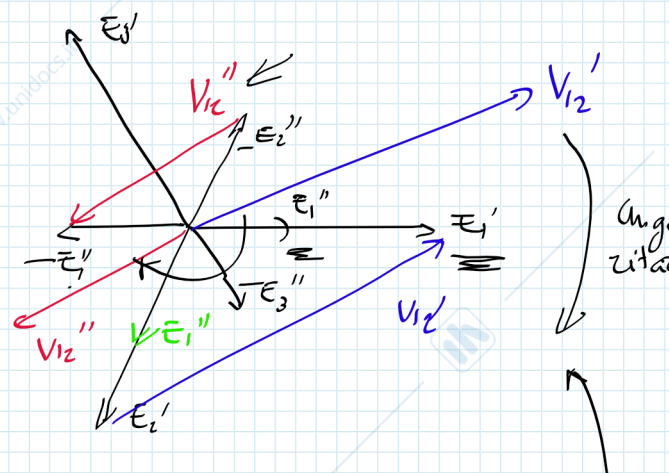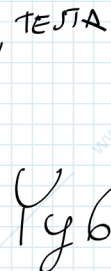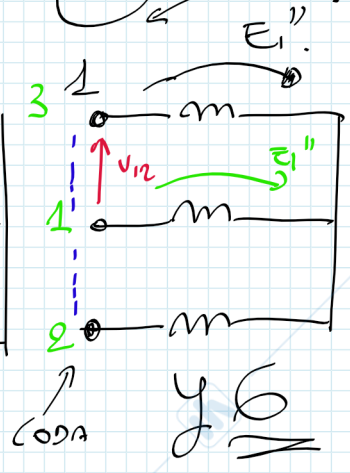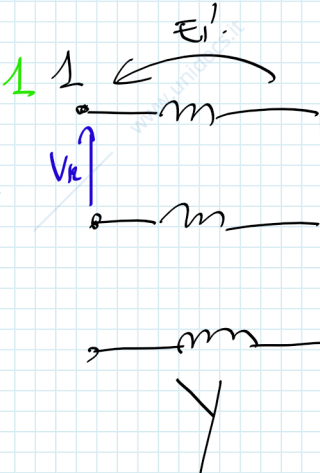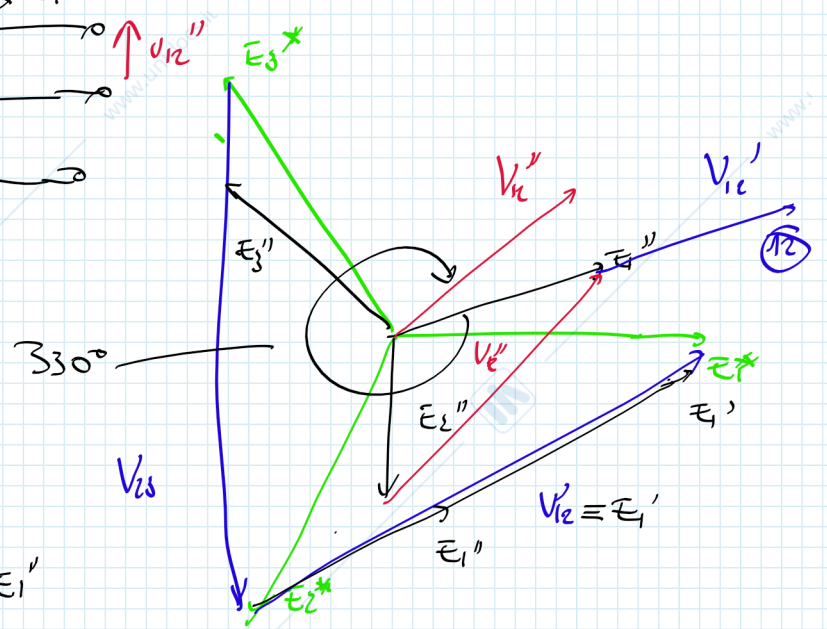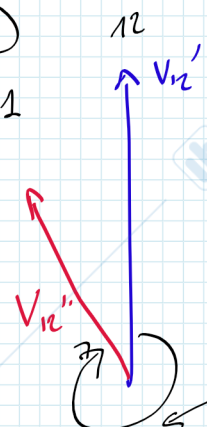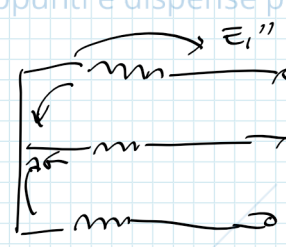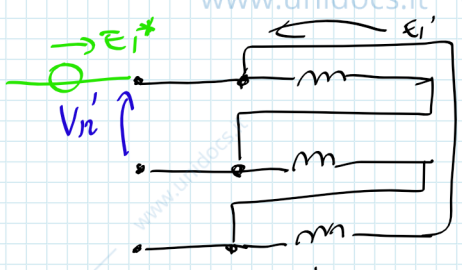INDICE ORARIO \Rightarrow sfasamento di ritardo della V_{12}'' rispetto a V_{12}' / 30°



$Yy \circ Dd \Rightarrow$ tutti gli indici orari **pari**
 $Dy \circ Yd \Rightarrow$ " " " " **dispari**

Avvolgimento a zig-zag

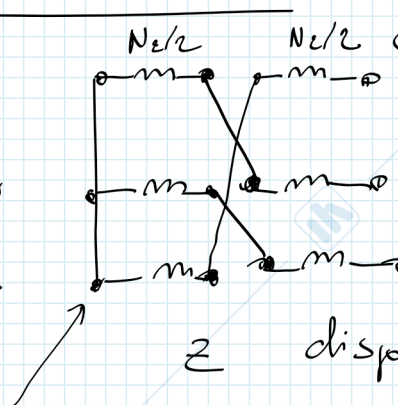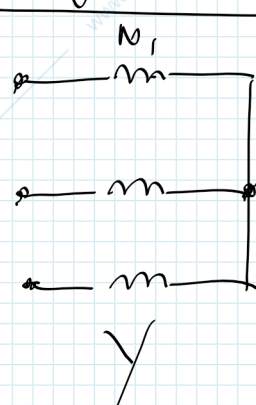

è a stella

INDICE ORARIO = sfasamento di ritardo della tensione concatenata sec risp. alla primaria (V_{12}'' rispetto V_{12}') / 30°

otengo un indice orario **dispari**

Come andiamo a modellare un trafe trifase?

con 3 trafe monofase indifferenti \Rightarrow posso stud. 1 solo e

Sfos. di 180° \leftarrow molt tutto

MODELLO TRASFORMATORE TRIFASE (SIMMETRICO/EF)

TARGET

CONCATENATA PRIMARIA

$$K = \text{RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE} = \frac{V_{12n}'}{V_{12n}''}$$


$$V_{1n} = V_{12n}' = \text{tensione concatenata nominale primaria} = \sqrt{3} E_{1n}'$$

$$V_{2n} = V_{12n}'' = \text{tensione concatenata nominale secondaria} \quad (\text{simmetrico})$$

valori efficaci

$$v_{12}''(t) = \sqrt{2} \cdot V_{12n}'' \cos(\omega t)$$
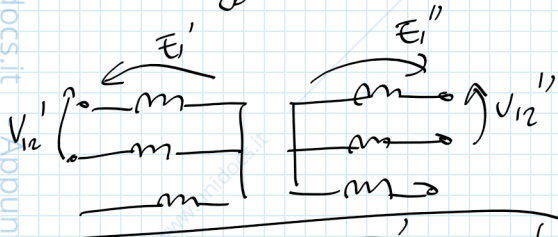
$$v_{23}''(t) = \sqrt{2} V_{12n}'' \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$




$$K = \frac{V_{12n}'}{V_{12n}''} = \frac{\sqrt{3} E_{1n}'}{\sqrt{3} E_{1n}''} = \frac{E_{1n}'}{E_{1n}''} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$K_{\text{spizer}} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_{1n}'}{E_{1n}''}$$

Questo sempre!!

RAPP. DI TRASFORMAZIONE

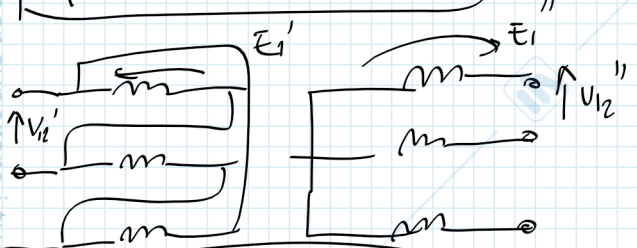

$$K_{\Delta} = \frac{V_{12n}'}{V_{12n}''} = \frac{E_{1n}'}{\sqrt{3} E_{1n}''} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{N_1}{N_2} = \frac{K_{\text{spizer}}}{\sqrt{3}}$$

$$K_{\text{spizer}} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_{1n}'}{E_{1n}''}$$

$$K_{\Delta} = K_{\Delta\Delta} = K_{\text{spizer}}$$

$$K_{\Delta\Delta} = \frac{K_{\text{spizer}}}{\sqrt{3}}$$


$$K_{\Delta} = \sqrt{3} K_{\text{spizer}}$$

$$K = \frac{V_{1n}}{V_{2n}}$$

1 primaria
2 secondaria

si intende sempre a vuoto V_{2n}
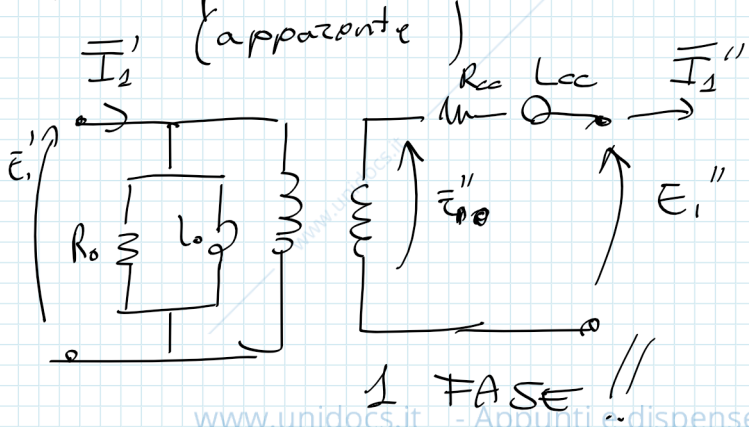
$$A_n = \text{potenza nominale} = 3 E_{1n} I_{1n} = \sqrt{3} V_{1n} I_{1n} = \sqrt{3} V_{2n} I_{2n} = 3 E_{2n} I_{2n}$$



$$I_1' = I_{1n} \text{ se nominale}$$


$$I_1'' = I_{2n} // //$$

$$E_{1n}' = E_{1n} // //$$

↑ primario

$$E_{1n}'' = E_{2n} // //$$

↑ secondario

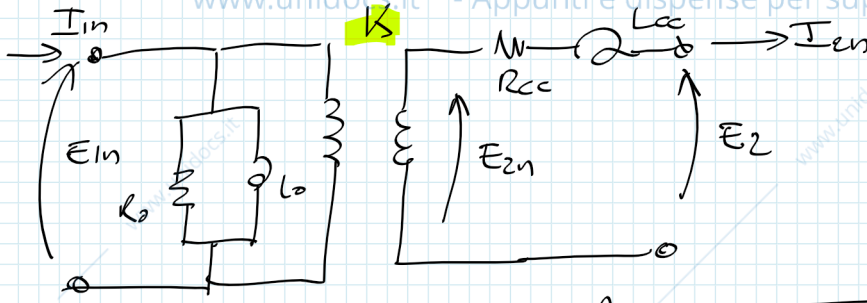

$$V_{in} = \sqrt{3} E_{1n} \leftarrow$$

$$V_{en} = \sqrt{3} E_{2n} \leftarrow$$


$$A_n = \sqrt{3} V_{in} I_{in} = \sqrt{3} V_{en} I_{en}$$

$$= 3 E_{1n} I_{in}$$

$$A_{n \text{ monofase}} = \frac{A_n}{3}$$

$k =$ rapp. di trasformazione (a prescindere dal collegamento)

$$= V_{in} / V_{en}$$

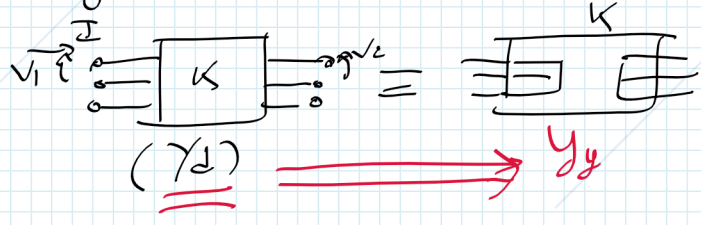

come se avessi trasformato in un Y_y equivalente

PROVE

Prova a vuoto
 \downarrow
 R_0, X_0


Prova di corto circuito $\rightarrow R_{cc}, X_{cc}$
 \downarrow
 $P_{cc}\%, N_{cc}\%$

$P_0\%, I_0\%$

PROVA A VUOTO

$$P_0 = \frac{P_0\%}{100} \cdot A_n = 3 E_{1n} \cdot I_0 \cos \varphi_0 = \sqrt{3} V_{in} I_0 \cos \varphi_0 \quad P_0 \text{ monof.} = \frac{P_0}{3}$$


$$I_0 = \frac{I_0\%}{100} \cdot I_{in}$$

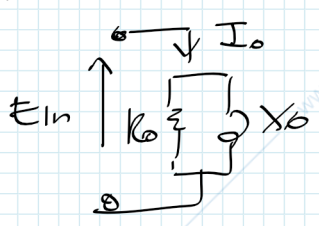

PROVA IN C.C.

$$P_{cc} = \frac{P_{cc}\%}{100} \cdot A_n = 3 E_{2cc} I_{en} \cos \varphi_{cc} = \sqrt{3} V_{2cc} I_{en} \cos \varphi_{cc}$$
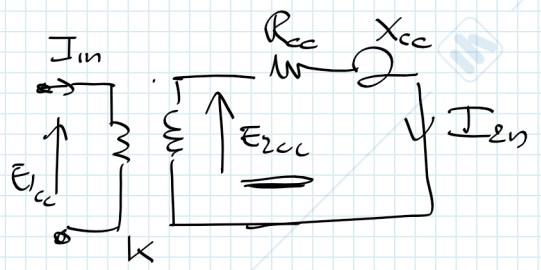
$$V_{2cc} = \frac{V_{cc}\%}{100} \cdot V_{en} \Rightarrow E_{2cc} = \frac{V_{cc}}{\sqrt{3}}$$



$$A_n = \sqrt{3} V_{en} I_{en} = 3 E_{2n} I_{en}$$

Quando poi si risolve \rightarrow V concatenate se trovo una E $\rightarrow V = \sqrt{3} E$
 \rightarrow P trifase $\parallel \parallel \parallel P = P_{3\phi}$

PROCEDURA
 divido P per $P/3$ e lo $V/\sqrt{3}$ \rightarrow risolto \rightarrow multiplico $3P$
 $\sqrt{3} E$
 I rimangono invariate monofase

$$\begin{cases} \dot{\psi}_1 = \frac{d\psi}{dt} = N_1 \frac{d\psi}{dt} \\ \dot{\psi}_2 = N_2 \frac{d\psi}{dt} = N_2 \cdot \frac{\dot{\psi}_1}{N_1} = \frac{\dot{\psi}_1}{k} \end{cases}$$

$$\psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = 0$$

$$\begin{aligned} \psi_1 &= \psi \cos(\omega t) & E_1 &= E \sin(\omega t) \\ \psi_2 &= \psi \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & E_2 &= E \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ & \dots & & \dots \end{aligned}$$

$$\vec{E}_1' \rightarrow \vec{E}_1$$